

17

ప్రవాహ విద్యత్తు

నిత్య జీవితంలో మనం విద్యత్త శక్తిని అనేక విధాలుగా వాడుతూ ఉంటాం. మన ఇళ్ళలో బల్చులు, ట్యూబులైట్లు వెలగడానికి, రేడియో, టేప్‌రికార్డర్ లో సంగీతం వినడానికి, T.V. లో అనేక కార్బూక్షమాలను చూడడానికి, కూలర్, ఫోన్స్ నుంచి చల్లని గాలిని పొందడానికి, పొలాలను పండించడానికి వాడే విద్యత్తు పంపులలో మనం విద్యత్త శక్తిని వాడుతుంటాం. నిజానికి, విజ్ఞాన శాస్త్రం మానవ జాతికి ఇచ్చిన ఒక విలక్షణమైన బహుమతి విద్యత్తశక్తి. ఆధునిక ప్రపంచంలో విద్యత్త శక్తి లేకుండా మన జీవితాలను ఊహించలేము. ఇంటిలో మీరు స్విచ్ వేయగానే బల్చు వెలగడం గమనించి ఉంటారు. ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్విచ్ యొక్క విధి ఏమిటి ?

స్థిర విద్యత్త అవేశాలు, వాటి మధ్య గల బలాల గురించి మీరు ఇంతకు ముందు పారంలో చదువుకున్నారు. ఈ పారంలో చలనంలో ఉన్న ఆవేశాల గురించి తెలుసుకుంటారు. వాహకం గుండా జరిగే విద్యుదావేశ ప్రవాహ రేటు, దాని చివరల గల పొటెన్షియల్ తేదా పై ఆధారపడుతుందని తెలుసుకుంటారు. విద్యుద్వాలయాలలో విద్యత్త ప్రవాహ వితరణను, దాన్ని నియంత్రణ చేసే కిర్ాఫ్ నియమాలను కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు.

భౌతిక శాస్త్రం ఒక ప్రయోగాత్మక విజ్ఞాన శాస్త్రం. దీని పురోగతి ప్రకృతి నియమాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. సైద్ధాంతిక ఊహనలు రుజువు చేసుకోవడంలో మనకుండే ప్రజ్ఞ వల్ల లేదా ప్రయోగాల ఫలితాలు పునరావృతం అవడం వలన ఇది సాధ్యమైంది. పరికరాలు, సాంకేతికత లో నిరంతర అభివృద్ధికి దారి తీసింది. ఈ పారంలో ఒక సునిశిత పరికరం అయిన పొటెన్షియల్ మీటరు గురించి తెలుసుకుంటారు. ఒక ఘటం అంతర్లోధం కనుక్కోవడానికి ఘటాల విద్యత్త చాలక బలాలను (విచాబలను) పోల్చడానికి, ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

లక్షణాలు

- ఓమ్ నియమాన్ని, ఓమిక్, నాన్ ఓమిక్ నిరోధాల మధ్య భేదాలు వివరించగలడం.
- నిరోధాలను శ్రేణిలో, సమాంతరంగా కలిపినపుడు తుల్య నిరోధాన్ని రాబట్టడం.
- విద్యుద్వలయాలకు కిర్మాఫ్ నియమాలను అనువర్తించగలడం.
- వీటస్టన్ బ్రిడ్జి సంతులన నియమం ను అనువర్తించి, తెలియని నిరోధం విలువను లెక్కించడం
- పొటెన్షియామీటరు సూత్రాన్ని వివరించి, దానిని ఉపయోగించి ఘుటం విద్యుత్ చాలక బలం (e.m.f) ను, అంతర్లోధకం ను కనుకోవడం

స్వేచ్ఛ మరియు బద్ధ ఎలక్ట్రానులు


విద్యుత్తు పరంగా పరమాణువు తటస్థం. అంటే పరమాణువులోని కేంద్రకంలో ఎన్ని ధనావేశిత ప్రోటాన్లు ఉన్నాయో అన్ని రుణావేశిత ఎలక్ట్రాన్లు ఆ కేంద్రకం చుట్టూ వేరు వేరు కక్షలలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. కూలూంబ్ (ఆకర్షిత) బలాల చేత ఎలక్ట్రానులు కేంద్రకం తో బంధితం అయ్యుంటాయి.

కేంద్రకం నుంచి దూరంగా ఉన్న ఎలక్ట్రానులకు కూలూంబ్ బలం బలహీనంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ఎలక్ట్రానులు కేంద్రకానికి దృఢంగా బంధింపబడి వుండవు. వీటిని సంయోజక (వేలెన్స్) ఎలక్ట్రానులని అంటారు. కొంత పొటెన్షియల్ తేడాని అనువర్తించినపుడు వాహక ఘన పదార్థంలోని సంయోజక ఎలక్ట్రాన్లు కదులుటకు స్వేచ్ఛను పొందుతాయి.

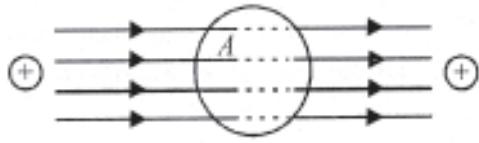17.1 ప్రవాహం విద్యుత్తు

వాహకం కొనల మధ్య కొంత పొటెన్షియల్ తేడాన్ని అనువర్తించినపుడు దాని లోపల విద్యుత్ క్షీత్రం ఏర్పడుతుందని మీరు ఇంతకుముందు పారంలో తెలుసుకున్నారు. వాహకంలో స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు విద్యుత్ క్షీత్రానికి వ్యతిరేక దిశలో కదులుతాయి. ఘలితంగా విద్యుత్ ప్రవాహం జనిస్తుంది. ఒక వాహకంలో విద్యుత్ ప్రవాహానికి కారణం ఎలక్ట్రాన్లే అయినా సరళత్వానికి అనుపుగా ఉంటుందని సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను ధనావేశం కదిలే దిశగా తీసుకుంటాం. ఎలక్ట్రాన్లు వ్యతిరేకదిశలో కదులుతాయి. సూక్ష్మంగా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిర్వచించుటకు పటం 17.1 లో చూపినట్లుగా A వైశాల్యం గల తలానికి లంబంగా ఆవేశాలు కదులుతున్నాయని అనుకుందాం. ప్రవాహ దిశకు లంబంగా ఉన్న ఉపరితలం గుండా జరిగే విద్యుదావేశ ప్రవాహరేటునే విద్యుత్ ప్రవాహంగా నిర్వచిస్తారు. Δt కాలంలో ప్రవహించే ఆవేశం Δq అయితే, సగటు విద్యుత్ ప్రవాహంను కింది విధంగా నిర్వచిస్తారు.

$$I_{av} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \dots \quad (17.1)$$



పటం 17.1 : వాహకంలోని ఉపరితల వైశాల్యం \mathbf{A} గుండా ఆవేశాల చలనం

కాలంతో పాటు ఆవేశ ప్రవాహ రేటు మారితే, విద్యుత్ ప్రవాహం కూడా కాలంతో పాటు మారుతుంది. తక్షణ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఈ కింది సమీకరణం ద్వారా నిర్వచిస్తాం.

$$I = \frac{dq}{dt} \quad \dots \quad (17.2)$$

వాహకంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని, ప్రవాహ దిశకు లంబంగా ఉన్న ఒక తలం గుండా జరిగే విద్యుదావేశ ఒడలీ రేటుగా నిర్వచిస్తారు. SI లో విద్యుత్ ప్రవాహానికి ప్రమాణం ఆంపియర్. దీని గుర్తు A .


$$1 \text{ ఆంపియర్} = 1 \text{ కూలూంబ్} / 1 \text{ సెకండు} \quad \dots \quad (17.3)$$

విద్యుత్ ప్రవాహం చిన్న ప్రమాణాలు మిల్లీ ఆంపియర్, $1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$, మైక్రో ఆంపియర్, $1 \mu\text{A} = 10^{-6} \text{ A}$. లోహాలలో లాగా, రుణావేశాల (ఎలక్ట్రోనస్) ప్రవాహం వల్ల విద్యుత్ ప్రవాహం జనిస్తుంది. ఒక అర్ధవాహకంలో ఎలక్ట్రోనస్ (రుణావేశం) మరియు రంద్రాల ప్రవాహం వల్ల విద్యుత్ ప్రవాహం జనిస్తుంది. స్పటికాలలో ఏర్పడే ఖాళీలనే రంద్రాలు (holes) అంటారు. ఎలక్ట్రోను మీద గల ఆవేశానికి సమాన పరిమాణం గల ధన ఆవేశకణాలుగా ఈ రంద్రాలను తీసుకుంటారు. ఈ కణాల గురించి ఇంకా వివరంగా పారం 28 లో తెలుసుకుంటారు.

పటం 17.2 లో చూపినట్లుగా ఒక వాహకం యొక్క మధ్యచ్ఛేదం A ను తీసుకుందాం. Δx పొడవు గల మూలకం ఘనపరిమాణం $A \Delta x$. ప్రమాణ ఘనపరిమాణానికి n ఎలక్ట్రోన్లు ఉంటే, ఈ ఘనపరిమాణ మూలకంలో ఎలక్ట్రోన్ సంఖ్య $nA\Delta x$. ఎలక్ట్రోను మీద ఆవేశం e అయితే, ఘనపరిమాణ మూలకం లోని మొత్తం ఆవేశం $\Delta q = nA \Delta x e$. ఉప్పుశక్తి వలన ఎలక్ట్రోన్లు v_d డ్రిఫ్ట్ వడిని పొందితే, Δt కాలంలో అవి ప్రయాణించే దూరం, $\Delta x = v_d \Delta t$. Δq సమీకరణంలో Δx విలువను ప్రతిక్షేపిస్తే, మనం తీసుకున్న ఘనపరిమాణ మూలకం లోని మొత్తం ఆవేశం

$$\Delta q = n A e v_d \Delta t$$
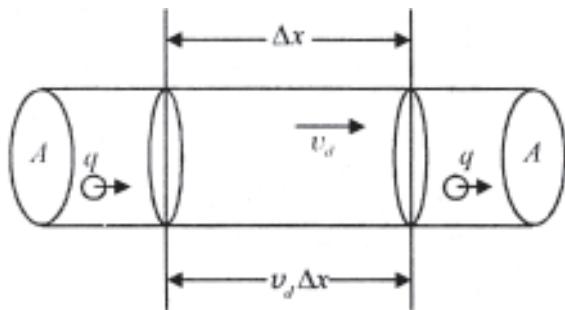
$$\text{అప్పడు } \frac{\Delta q}{\Delta t} = I = n A e v_d \quad \dots \quad (17.4)$$



పటం 17.2 : వాహక మధ్యచేదం A గుండా v_d వడితో ఆవేశాల చలనం.

$$\Delta x \text{ పొడవు లో గల ఆవేశాల సంఖ్య } n A v_d \Delta t.$$

ట్రిప్ప్ వడి గురించి వివరంగా మీరు ఈ పాఠం 17.9 భాగంలో తెలుసుకుంటారు.

17.2 ఓమ్ నియమం

1828 లో వాహకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ (I) మరియు వాహకం చివరల మధ్య అనువర్తించిన పొటెన్షియల్ తేడా (V) ల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఓమ్ అధ్యయనం చేశాడు. ఆయన ఈ సంబంధాన్ని ఒక నియమంగా చెప్పారు. దీన్నే ఓమ్ నియమం అంటారు.

జార్జ్ సైమన్ ఓమ్

(1767 - 1854)



జర్జ్ సైమన్ ఓమ్ నియమం ప్రార్థించాడు. ఇతని పేరు మీద గల నియమం వల్ల జార్జ్ సైమన్ ఓమ్ ప్రఫ్ఫ్యూటి చెందారు. విద్యుత్ ప్రవాహానికి, ఉష్ణ వహనానికి మధ్య సాధృశ్యం ఉంది. ఈ సాధృశ్యంను పరిగణించి ఓమ్ నియమం ప్రార్థించాడు. నిరోధం ప్రమాణం ఓమ్, ఇతని పేరు మీద పిలువబడుతుంది.

ఓమ్ నియమం ప్రకారం, ఉష్ణీగ్రత్త, పీడనం ల వంటి భౌతిక పరిస్థితులు స్థిరంగా ఉన్నపుడు, ఒక వాహకంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం దాని చివరల మధ్య అనువర్తించిన పొటెన్షియల్ తేడాకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

వాహకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తు I అని, దాని చివరల మధ్య అనువర్తించిన పొటెన్షియల్ తేడా V అని అనుకుందాం. ఓమ్ నియమం ప్రకారం


$$V = I \alpha R$$

$$V = RI$$

$$\Rightarrow \frac{V}{I} = R \quad \dots \quad (17.5)$$

ఇక్కడ అనుపాత స్థిరాంకం R , విద్యుత్ ప్రవాహానికి వాహకం కలిగించే విద్యుత్ నిరోధాన్ని సూచిస్తుంది. వాహకం గుండా విద్యుత్ ను ప్రవహించకుండా నిరోధించే వాహకం యొక్క ధర్మాన్ని ఆ వాహకం విద్యుత్ నిరోధం అని అంటారు.

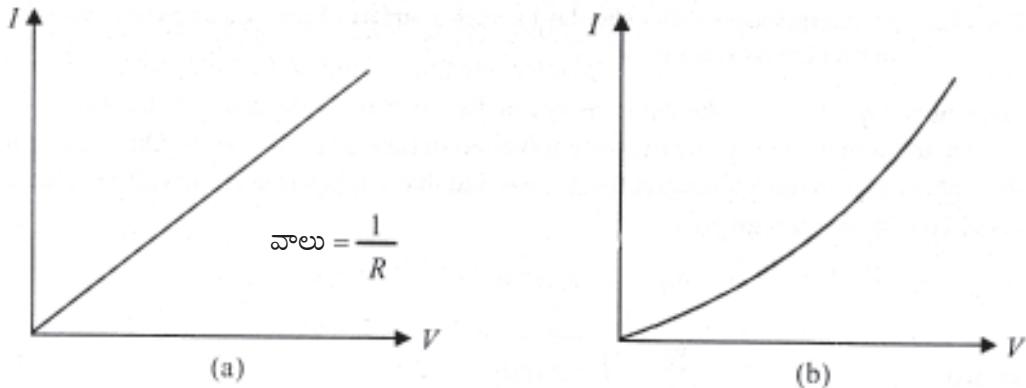లోహ వాహకం యొక్క I - V గ్రాఫ్ (రేఖా పటం) సరళరేఖ రూపంలో ఉంటుంది. (పటం 17.3 (a))



పటం 17.3 : విద్యుత్తు - వోల్టేజీ గ్రాఫ్ - (a) ఓమిక్ పరికరానికి, (b) అర్ధవాహక డయోడ్కు

SI పద్ధతిలో నిరోధం ప్రమాణం ఓమ్. దీని గుర్తు Ω (బ్యెగ అని చదువుతాం)

$1 \text{ ఓమ్} = 1 \text{ వోల్టు} / 1 \text{ అంపియర్}$

దాదాపు అన్ని లోహాలు ఓమ్ నియమాన్ని పాటిస్తాయి, వాటిలో వోల్టేజీ, విద్యుత్ ప్రవాహం కు మధ్య గల సంబంధం రేఖీయంగా ఉంటుంది. అటువంటి నిరోధాలను ఓమిక్ నిరోధాలని అంటారు. ఓమ్ నియమాన్ని పాటించని నిరోధాలను నాన్ ఓమిక్ నిరోధాలు అంటారు. శూన్య డయోడ్ (నాళిక), అర్ధ వాహక డయోడ్, ట్రాన్సిస్టర్లు అనే పరికరాలు నాన్ ఓమిక్ లక్షణాలను చూపిస్తాయి. అతి చిన్న విలువలు గల వోల్టేజికి కూడ అర్ధ వాహక డయోడ్ ఓమ్ నియమంను పాటించదు. అర్ధవాహక డయోడ్ I - V ల మధ్య సంబంధం, రేఖీయంగా లేకపోవడం పటం 17.3 (b) చూపిస్తుంది.


17.1 కృత్యము (ప్రయోగం)

ఉద్దేశం : విద్యుత్ విశ్లేష్యం గుండా విద్యుత్ వహనంను అధ్యయనం చేయడం.

అపసరమైన పరికరాలు : అమీగుటరు, వోల్టేజీటరు, కాపర్ సల్వేట్ ద్రావణం కల జాపీ, రెండు కాపర్ పలకలు, ఒక బ్యాటరీ, ప్లగ్ కీ, తీగలు, రియోస్టాట్.

ఏ విధంగా చేయాలి :

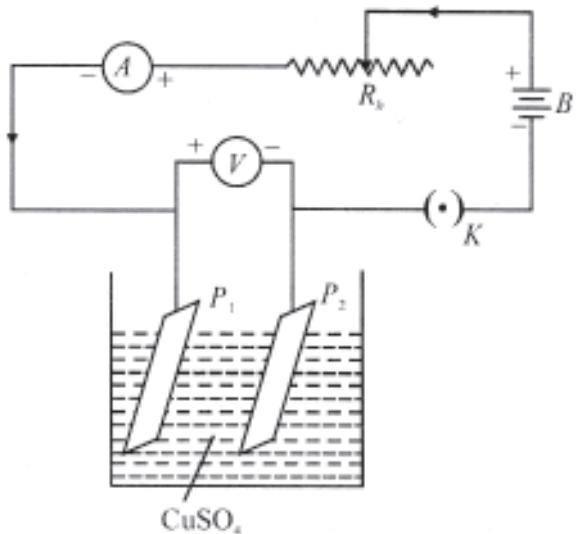1. పటం 17.4 లో చూపినట్లు పరికరాలన్నింటిని అమర్చాలి.
2. ప్లగ్లో కీ పెట్టి, అమీగుటరు, వోల్టేజీటరు రీడింగులను గుర్తించాలి.




పటం 17.4 : విద్యుత్ విశ్లేష్యం గుండా విద్యుత్తు వహనం

3. రియోస్టమ్ లోని సైడరును జరిపి, అమీటరు రీడింగును మార్చాలి. వోల్ట్‌మీటరు రీడింగును మళ్ళీ గుర్తించండి.
4. పైన చెప్పిన విధంగా కనీసం ఐదు సార్లు చేసి, ప్రతీసారి అమీటరు, వోల్ట్‌మీటరు రీడింగులను గుర్తించాలి.
5. (ఎ) P_1 , P_2 ల మధ్య దూరంను
(బి) విద్యుత్ విశ్లేష్యం లో ముంచిన పలక వైశాల్యంను
(సి) విద్యుత్ విశ్లేష్య గాఢత ను
మారుస్తూ ఈ ప్రయోగాన్ని మరల చేయాలి.
6. ప్రతి సందర్భంలో I - V గ్రాఫ్ ను గీయాలి.

మీరు ఏమి నిర్ధారిస్తారు ?

- పటం 17.5 లో మాదిరిగా I - V గ్రాఫ్ మూలబిందువు నుంచి పోయే ఒక సరళరేఖ రూపంలో ఉంటే, మనం అయానిక్ ద్రావణం ఓమిక్ నిరోధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు.

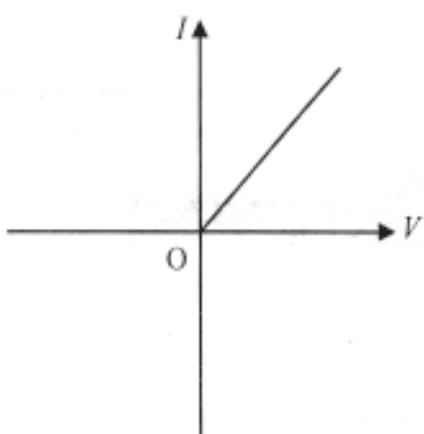
- పలకల మధ్య గల విద్యుత్ విశ్లేష్య ఘనపరిమాణం మారితే, గ్రాఫ్ వాలు నిట్టంగా మారుతుంది. దీన్ని బట్టి విద్యుత్ విశ్లేష్యం నిరోధకత, దాని స్వభావం పైనే కాకుండా ఎలక్ట్రోడుల వైశాల్యం పై, వాటి మధ్య గల దూరం పై కూడ ఆధారపడుతుందని తెలుస్తుంది.



పటం 17.5: అయానిక్ ద్రావణం యొక్క I - V గ్రాఫ్

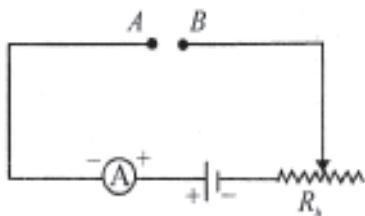17.2.1 నిరోధం మరియు నిరోధకత

వాహకం నిరోధంను ప్రభావితం చేసే కారకాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రెండు సులభమైన ప్రయోగాలు మీరు చేయవచ్చు. ఈ ప్రయోగాలు చేయటానికి పటం 17.6 లో చూపిన వలయాన్ని ఏర్పరచండి.




పటం 17.6 : వాహకం నిరోధంను ప్రభావితం చేసే కారకాలను అధ్యయనం చేయడానికి విద్యుద్వలయం.

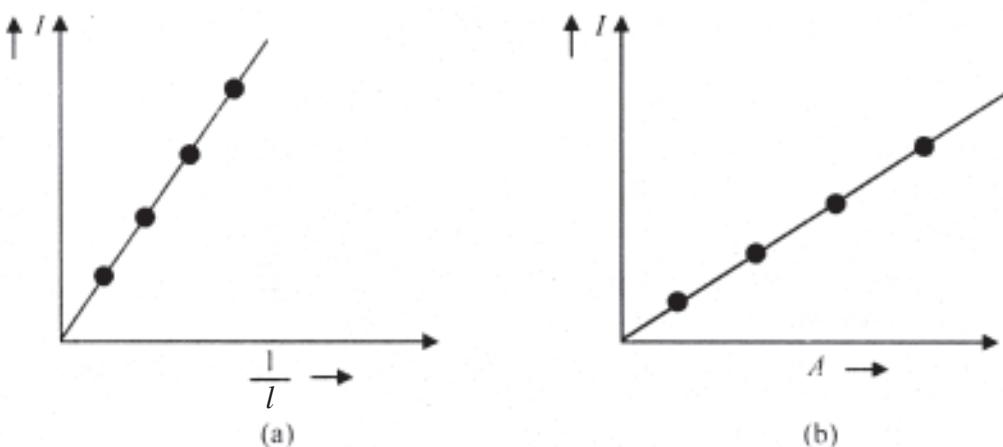17.2 కృత్యము (ప్రయోగం)

సమ అడ్డకోత (ముధ్యచ్ఛేదం) గల ఒక పొడవైన వాహకపు తీగను తీసుకొని, దాన్ని వేరు వేరు పొడవులు I_1, I_2, I_3 , మొదలగునవి గల తీగ ముక్కులుగా కత్తిరించాలి. ఈ తీగ ముక్కులన్నింటికి అడ్డకోత వైశాల్యం సమానం. A, B ల ముధ్య I_1 ను కలిపి, ఈ తీగ గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ను గుర్తించాలి. ఈ విద్యుత్ ను I_1 అనుకుందాం. ఇదే విధంగా ఈ ప్రయోగాన్ని I_2, I_3 తీగ ముక్కులతో ఒక దాని తరువాత మరొక దానితో చేసినపుడు, తీగ ముక్కుల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ వరుసగా I_2, I_3 అనుకుందాం. I^{-1}, I కి ముధ్య గ్రాఫ్ ను గేయండి. ఈ గ్రాఫ్ సరళరేఖ రూపంలో ఉంటుంది. పొడవు తీగలు తమ గుండా అతి తక్కువ విద్యుత్ ను ప్రవహింపచేస్తాయని మీరు తెలుసుకుంటారు. అంటే పొడవు తీగలు ఎక్కువ నిరోధాన్ని కలిగిస్తాయి. (పటం 17.7(a)). గణితంలో దీన్ని ఈ విధంగా తెలుపుతాం.

$$R \propto 1 \quad \dots\dots\dots (17.6)$$



పటం 17.7 : (a) సమ అడ్డకోత గల తీగల మొక్క $I, 1/I$ ల ముధ్య గ్రాఫ్ (b) సమాన పొడవు గల తీగల మొక్క విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు అడ్డకోత వైశాల్యం ల ముధ్య గ్రాఫ్

17.3 కృత్యము (ప్రయోగం)

సమాన పొడవు కలిగి, వేరు వేరు అడ్డుకోత వైశాల్యాలు A_1, A_2, A_3 మొదలగునవి గల ఇచ్చిన పదార్థ తీగలను తీసుకుండాం. A, B ల మధ్య వీటిని ఒకదాని తరువాత ఒకటి కలిపి, ప్రతి సందర్భంలోను విద్యుత్ ప్రవాహాలను I_1, I_2, I_3 గుర్తించాలి. I, A ల మధ్య గ్రాఫ్ సరళరేఖ రూపంలో ఉంటుంది. ఎక్కువ అడ్డుకోత వైశాల్యం కలిగిన తీగలు తమ గుండా ఎక్కువ విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తాయి. ఎక్కువ అడ్డుకోత వైశాల్యం కలిగిన వాహకం తీగలు తక్కువ నిరోధాన్ని కలిగిస్తాయని మీరు చెప్పవచ్చు (పటం 17.7 (b)). గణితంలో దీన్ని ఈ విధంగా రాయవచ్చు.

$$R\alpha \frac{1}{A} \quad \dots \quad (17.7)$$

సమీకరణాలు (17.6), (17.7) లను కలిపి, ఈ విధంగా మనం రాయవచ్చు.

$$R\alpha \frac{1}{A} \text{ లేదా } R = \rho \frac{1}{A} \quad \dots \quad (17.8)$$

ఇక్కడ R అనేది అనుపాత స్థిరాంకం. స్థిర ఉపోగ్రహ వద్ద ఇది పదార్థానికి స్థిరంగా ఉంటుంది. దీన్ని వాహక పదార్థం యొక్క విశిష్ట నిరోధం లేదా నిరోధకత అంటారు. సమీకరణం (17.8) నుంచి,

$$\rho = \frac{RA}{l} \quad \dots \quad (17.9)$$

$$l = 1\text{m}, A = 1\text{ m}^2 \text{ అయితే, } \rho = R \text{ ఓమ్} - \text{ మీటరు.}$$

ఒక పదార్థం యొక్క (విశిష్ట నిరోధం) నిరోధకత ఆ పదార్థం తో తయారైన ఒక మీటరు పొడవు మరియు ఒక చదరపు మీటరు అడ్డుకోత వైశాల్యం కలిగిన తీగ నిరోధానికి సంబూత్యకంగా సమానం. విశిష్ట నిరోధం ప్రమాణం ఓమ్ - మీటరు ($\Omega - \text{m}$). విశిష్ట నిరోధం యొక్క విలోపాన్ని వాహకత్వం (విశిష్ట వాహకత) అంటారు. దీన్ని σ తో సూచిస్తారు.

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \dots \quad (17.10)$$

$$\text{వాహకత్వం ప్రమాణం ఓమ్}^{-1} \text{ మీటరు}^{-1} \text{ లేదా మో - మీటరు}^{-1} \text{ లేదా Sm}^{-1}.$$

నిరోధకత పదార్థ కొలతల పైన కాకుండా దాని స్వభావం పైన ఆధారపడుతుంది అయితే వాహకం నిరోధం వాహక కొలతలపైన, వాహక పదార్థ స్వభావం పైన కూడ ఆధారపడుతుంది.

ఈ కింది ఉదాహరణలను ఇప్పడు మీరు ప్రశ్నగా అధ్యయనం చేయాలి.

ఉదాహరణ 17.1 : మన ఇంజీలో విద్యుత్ శక్తిని 220 V వద్ద సరఫరా చేస్తారు. ఒక బల్బు గుండా 0.2 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తే, దాని నిరోధంను లెక్కించండి.

$$\text{సాధన: } R = \frac{V}{I} = \frac{220\text{V}}{0.2\text{A}} = 1100\Omega$$

ఉదాహరణ 17.2 : వాహకపు తీగలో సెకండుకు ఏ మధ్యచేదాన్ని అయినా దాటుకొని పోయే మొత్తం ఎలక్ట్రోనులు 6.0×10^{16} అయితే తీగలో ప్రవహించే విద్యుత్తును నిర్ణారించండి.

సాధన : 1 సెకండులో మధ్యచేదాన్ని దాటిపోయే మొత్తం ఆవేశం, $\Delta Q = ne = 6.0 \times 10^{16} \times 1.6 \times 10^{-19} C$

$$= 9.6 \times 10^{-3} C$$

$$\therefore I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{9.6 \times 10^{-3} C}{1 s}$$

$$= 9.6 \times 10^{-3} A$$

$$= 9.6 mA$$

ఉదాహరణ 17.3 : A, B లు సమాన పొడవు కలిగిన రెండు రాగి తీగలు. A వ్యాసం, B వ్యాసం కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. వాటి నిరోధాలను పోల్చుండి.

సాధన : సమీకరణం (17.8) నుంచి

$$R_A = \rho \frac{1}{\pi r_A^2} \text{ మరియు } R_B = \rho \frac{1}{\pi r_B^2}$$

$$\therefore \frac{R_A}{R_B} = \frac{r_B^2}{r_A^2}$$

$$A \text{ వ్యాసం} = 2 \times B \text{ వ్యాసం}, \text{ కాబట్టి } r_A = 2r_B.$$

$\therefore B$ నిరోధం, A నిరోధానికి నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది.

ఉదాహరణ 17.4 : ఒక వాహకపు తీగ పొడవు 60.0 m మరియు దాని వ్యాసార్థం 0.5 cm. 5.0 V పొటెన్షియల్ తేడా, తీగలో 2.5 A విద్యుత్ ను ప్రవహింపజేస్తుంది. తీగ పదార్థం యొక్క నిరోధకతను కనుక్కోండి.

సాధన : $R = \frac{V}{I} = \frac{5.0V}{2.5A} = 2.0 \Omega$

$$\text{తీగ వ్యాసార్థం} = 0.5 \text{ cm} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{అడ్డకోత వైశాల్యం, } A = \pi r^2$$

$$= 3.14 \times (5.0 \times 10^{-3})^2 \text{ m}^2$$

$$= 78.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\rho = \frac{2.0 \times 78.5 \times 10^{-6} \Omega \text{m}^2}{60.0 \text{m}} = 2.6 \times 10^{-6} \Omega \text{m}$$

పారంలోని వ్రష్టి 17.1

1. (a) I పొడవు గల రాగి తీగలో I విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. తీగ పొడవును రెట్టింపు చేస్తే అదే ఘటం వల్ల ఏర్పడే విద్యుత్తును లెక్కించండి.

- (b) ఒక రాగి తీగ అడ్డుకోత వైశాల్యాన్ని సగానికి తగ్గిస్తే, దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తు ఏమిపుతుంది.

2. పొడవు I , అడ్డుకోత వైశాల్యం A కలిగిన తీగ నిరోధకత $2 \times 10^{-8} \Omega$ -m. అదే తీగ పొడవు $2I$ మరియు అడ్డుకోత వైశాల్యం $2A$ అయితే నిరోధకత ఎంత ?

3. 3 m పొడవు, అడ్డుకోత వైశాల్యం 2 cm^2 కలిగిన వాహక తీగ రెండు చివరల మధ్య 8V పొటెన్షియల్ తేడా అనువర్తించిన 0.15 A విద్యుత్తు తీగలో ప్రవహిస్తుంది. తీగ నిరోధం మరియు నిరోధకతను కనుక్కోండి.

4. అన్ని వాహకాలు ఓమ్ నియమాన్ని పాటిస్తాయా ? మీ సమాధానాన్ని సమర్థించడానికి ఉదాహరణలు ఇష్టండి.

5. ఒక సెకండు కాలంలో ఎడమ నుంచి కుడికి వాహక తీగ అడ్డుకోతను దాటిపోయే ఎలక్ట్రోన్ల సంఖ్య 5×10^{17} అయితే తీగ గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తు విలువను, దిశను కనుక్కోండి.

17.3 నిరోధాల సంధానం

విద్యుద్వలయం కలపబడిన అనేక అంశాలను, పరికరాలను కలిగి ఉంటుంది. వాటిలో కొన్ని బ్యాటరీలు, నిరోధకములు, కెపాసిటర్లు, డయోడ్లు, ట్రాన్సిస్టర్లు మొదలగునవి (వీటిని వలయ మూలకాలు అంటారు). వీటిని చర్యాశీలమైనవిగా, నిరోధకాలు గా విభజించారు. వలయాలలో ఉపయోగించే నిరోధక అంశాలలో ముఖ్యమైనవి నిరోధాలు, కీ లు, రియోస్టాట్లు, నిరోధ తీగమట్లు, నిరోధాల పెట్టే మరియు అంశాలకు కలిపే తీగలు. చర్యాశీల అంశాలలో కెపాసిటర్లు, ప్రేరకములు (ఇండక్టర్), పరివర్తకములు (ట్రాన్సిస్టర్ ఫార్క్చర్) ఉంటాయి. ఈ అంశాలన్నీ తమ తమ విధులను నిర్విటించడమే కాకుండా, వలయాలలో ప్రవహించే విద్యుత్తును నియంత్రిస్తాయి. ముందు పారంలో మీరు కెపాసిటర్ల సంధానంను ఉపయోగించి ఆవేశాను, వోల్టేజిని నియంత్రించే విధానం గూర్చి చదువుకున్నారు. ఇప్పుడు నిరోధాల సంధానంను ఉపయోగించి, విద్యుత్తు ప్రవాహాన్ని, వోల్టేజిని ఏ విధంగా నియంత్రించవచ్చే తెలుసుకుండాం. రెండు రకాల నిరోధాల సంధానంలు వాడుకలో ఉన్నాయి. అపి డ్రైస్ సంధానం మరియు సమాంతర సంధానం.

17.3.1 శ్రేణీ సంధానం

అనేక నిరోధాలను, మొదటి నిరోధం రెండవ చివర, రెండవ నిరోధం మొదటి చివరకు, ఆ విధంగా అన్ని నిరోధాలను ఒక దాని వెంబడి ఒకటి కలిపితే ఆ నిరోధాలు శ్రేణిలో ఉన్నాయి అంటారు. వాటన్నిటి గుండా ఒకే విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంటుంది. పటం 17.8 లో R_1, R_2 అనే రెండు నిరోధాలను శ్రేణీ సంధానం లో కలిపారు. ఈ సంయోగాన్ని బ్యాటరీ కొనలు A, D లకు కలపాలి. V వోల్టేజి గల బ్యాటరీకి శ్రేణీ సంధానాన్ని కలిపితే దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ I అనుకుందాం. R_1, R_2 ల మధ్య వరుసగా V_1, V_2 పొట్టన్నియల్ తేదాలు ఏర్పడతాయి. ఓమ్ నియమం ప్రకారం, $V_1 = IR_1, V_2 = IR_2$. కానీ V_1, V_2 ల మొత్తం V కి సమానం.

$$\Rightarrow V = V_1 + V_2 = IR_1 + IR_2$$

ఈ శ్రేణీ సంధానం తుల్య నిరోధం R అయితే, అప్పుడు


$$V = IR = I(R_1 + R_2)$$

$$\therefore R = R_1 + R_2$$

అనేక నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపినపుడు,

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots \dots \dots \quad \dots (17.11)$$

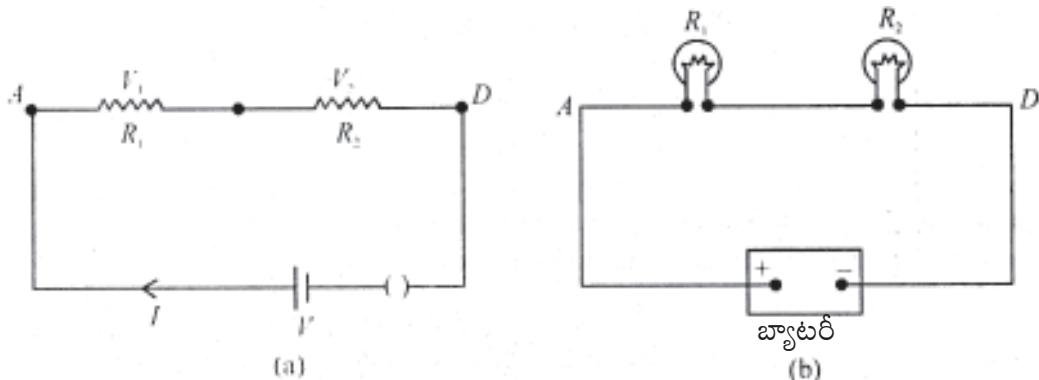అంటే, అనేక నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపినపుడు, ఫలిత లేదా తుల్య నిరోధం వాటి నిరోధాల మొత్తానికి సమానమవుతుంది.




పటం 17.8 : (a) బ్యాటరీకి కలిపిన రెండు నిరోధాల శ్రేణీ సంధానం

(b) ఏక ముఖ విద్యుత్ జనకానికి (dc source) కలిపిన రెండు బల్బుల శ్రేణీ సంధానం.

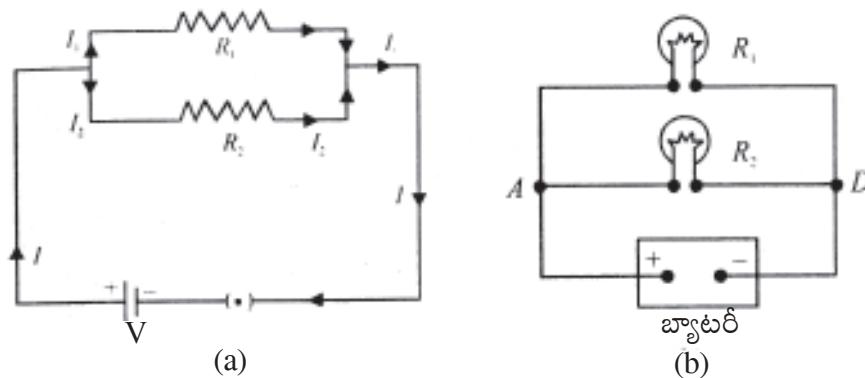17.3.2 సమాంతర సంధానం

అనేక నిరోధాల మొదటి చివరలు ఒక బిందువు వద్ద, రెండవ చివరలు మరొక బిందువు వద్ద కలిపితే ఆ నిరోధాలు సమాంతర సంధానంలో ఉన్నాయి అంటారు. సమాంతర సంధానంలో నిరోధాల అన్నింటి పైన ఒకే పొటెన్షియల్ లేదా ఉంటుంది. R_1, R_2 నిరోధాల సమాంతర సంధానం పటం 17.9 చూపిస్తుంది. V వోల్టేజి గల బ్యాటరీకి ఈ సంయోగాన్ని కలిపితే ప్రవహించే విద్యుత్తు I . ఈ విద్యుత్తు రెండు భాగాలుగా విభజింపబడుతుంది. R_1, R_2 నిరోధాల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తులు వరసగా I_1, I_2 అవుడు

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V}{R_2}$$



పటం 17.9 : (a) సమాంతరంగా కలపబడిన రెండు నిరోధాలు. రెండు నిరోధాల కు ఒకే వోల్టేజిని బ్యాటరీ సరఫరా చేస్తుంది. (b) బ్యాటరీకి కలిపిన బల్బుల సమాంతర సంధానం.

విద్యుత్తులు I_1, I_2 లమొత్తం I కి సమానం.

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$\text{సంయోగం తుల్య నిరోధం } R \text{ అయితే, } V = IR \text{ లేదా } I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$


$$\therefore \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \dots (17.12 \text{ a})$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \dots (17.12 \text{ b})$$

సమీకరణం (17.12 a) నుంచి నిరోధాల సమాంతర సంధానంలో వేరు వేరు నిరోధాల విలోమాల మొత్తం వాటి తుల్య నిరోధం విలోమానికి సమానం అని గమనిస్తాము. అనేక నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపినపుడు,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \dots \quad (17.13)$$

సమాంతర సంధానం లోని అతి చిన్న నిరోధం విలువ కంటే తుల్య నిరోధం విలువ తక్కువగా ఉంటుందని గమనించండి. 2Ω నిరోధాన్ని, $2V$ బ్యాటరీకి కలిపిన విద్యుత్ వలయం నుంచి ఈ విషయాన్ని మీరు సులభంగా గమనించవచ్చు. ఈ వలయంలో విద్యుత్ $1A$. ఈ వలయంలో మరొక 2Ω నిరోధాన్ని సమాంతరంగా కలిపితే దాని గుండా అంతే విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. అంటే బ్యాటరీ నుంచి ప్రవహించిన మొత్తం విద్యుత్తు $2A$. కాబట్టి వలయ నిరోధం సగమైంది. సమాంతరంగా కలిపే నిరోధాల సంఖ్యను పెంచితే, వలయ నిరోధం తగ్గుతుంది, మరియు బ్యాటరీ నుండి ప్రవహించే విద్యుత్తు పెరుగుతుంది. మన ఇళ్ళలో విద్యుత్ ఉపకరణాలైన బల్యులు, ఫ్యాన్స్, హాటర్స్ మొదలగునవి సమాంతరంగా కలపబడి ఉంటాయి. ప్రతిదాని పైన ఒక పొటెన్షియల్ తేడా ఉంటుంది. మరియు అవి చేసే పనిపై ఇతర ఉపకరణాల ప్రభావం ఉండడు. మనం బల్యులు, ఫ్యాన్స్ల స్విచ్లు వేయగానే, ఇంటి యొక్క విద్యుత్ వలయ నిరోధం తగ్గుతుంది, మేన్స్ (mains) నుంచి ప్రవహించే విద్యుత్తు పెరుగుతూ పోతుంది (పటం 17.10).

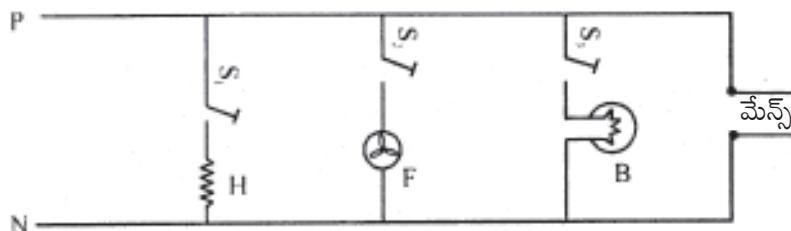

పటం 17.10 : మన ఇళ్ళలోని ఉపకరణాల అమరిక. ఇవి అన్ని సమాంతరంగా కలపబడి ఉన్నాయి. ఈ సమాంతర సంధానాన్ని మేన్స్ సప్లై (mains supply) $220V$ కు కలపాలి. మేన్స్ నుంచి ప్రవహించే విద్యుత్ మొత్తం, ప్రతి ఉపకరణం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ల మొత్తానికి సమానం.

ఉండాహారణ 17.5 : పటం 17.11 లో చూపిన వలయం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ I_2 ను, నిరోధం R_2 ను లెక్కించండి.


సాధన : R_1, R_2 ల సమాంతర సంధానం

తుల్య నిరోధం R అయితే,

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10R_2}{10 + R_2}$$

ఓమ్ నియమం ప్రకారం,

$$R = \frac{50}{10} = 5\Omega$$

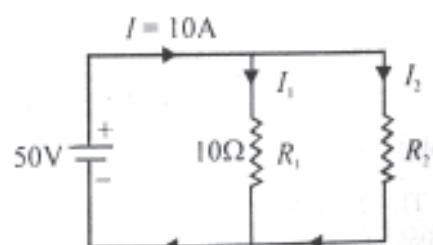

పటం 17.11 : సమాంతర సంధానం లో రెండు నిరోధాలు

$$\therefore \frac{10R_2}{10+R_2} = 5 \Rightarrow 10R_2 = 50 + 5R_2 \text{ లేదా } R_2 = 10\Omega$$

R_1, R_2 లు సమానం కాబట్టి, వాటి మధ్య విద్యుత్తు సమానంగా విభజింపబడుతుంది. $\therefore I_2 = 5 \text{ A}$


ఉదాహరణ 17.6 : పటం 17.12 లో చూపిన వలయానికి a, d విందువుల మధ్య ఉన్న తుల్య నిరోధాన్ని లెక్కించండి.

సాధన : $15 \Omega, 3 \Omega$ నిరోధాలను సమాంతరంగా కలిపారు. ఈ సంయోగ తుల్య నిరోధం

$$R_1 = \frac{15 \times 3}{15+3} \Omega = \frac{45}{18} = \frac{5}{2} = 2.5\Omega$$

ఇప్పుడు $5\Omega, R_1 = 2.5 \Omega, 7 \Omega$ నిరోధాలు బ్రేంటిలో కలపబడి వున్నాయని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి a, d విందువుల మధ్య ఉన్న తుల్య నిరోధం,


$$R = (5 + 2.5 + 7) = 14.5 \Omega$$

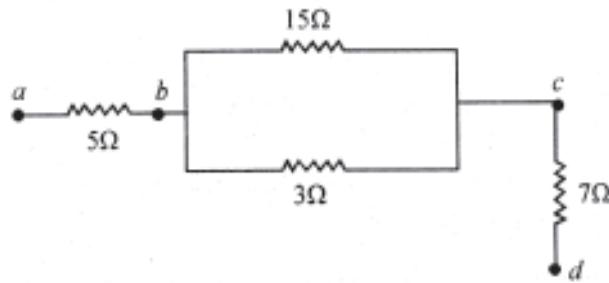

పటం 17.12 : బ్రేంటి మరియు సమాంతర సంధానాల సంయోగం.

ఉదాహరణ 17.7 : పటం 17.13 లో చూపిన జాలం (net work) ను గమనించండి.

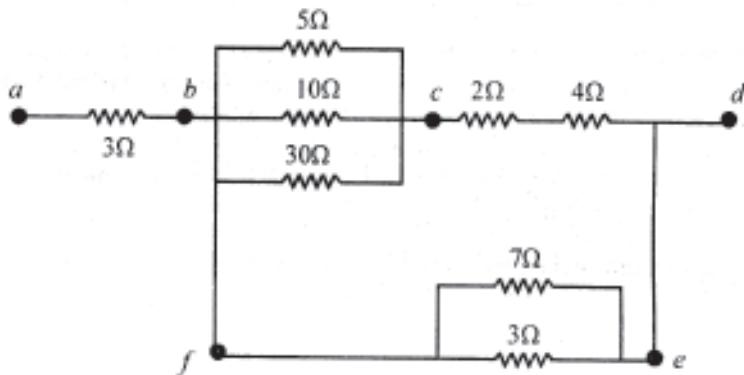(i) b మరియు c (ii) c మరియు d (iii) a మరియు c ల మధ్య ఉన్న తుల్య నిరోధాన్ని కనుకోండి.



పటం 17.13 : నిరోధాల బ్రేంటి మరియు సమాంతర సంధానాల సంయోగం.

సాధన :

- (i) మూడు నిరోధాలను (5Ω , 10Ω , 30Ω) సమాంతరంగా కలిపారు.

$$\therefore \text{తుల్య నిరోధం}, \frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{6+3+1}{30} = \frac{10}{30}\Omega$$

$$\text{లేదా } R_1 = 3\Omega$$

- (ii) నిరోధాలు 2Ω , 4Ω లను వ్రేణిలో కలిపారు. తుల్య నిరోధం $R_2 = (2+4) = 6\Omega$

- (iii) $7\Omega, 3\Omega$ నిరోధాలు సమాంతరంగా ఉన్నాయి, కాబట్టి తుల్య నిరోధం

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{7} + \frac{1}{3} = \frac{3+7}{21} = \frac{10}{21}$$

$$\text{లేదా } R_3 = \frac{21}{10}\Omega = 2.1\Omega$$

ఇప్పుడు తుల్య నిరోధాలు R_1, R_2 లు వ్రేణిలో ఉన్నాయని అనుకుంటే,

$$R_4 = R_1 + R_2 = (3+6) = 9\Omega$$

ఇప్పుడు R_4, R_3 లు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి తుల్య నిరోధం

$$\frac{1}{R_5} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{9} + \frac{1}{2.1}$$

$$= \frac{1}{9} + \frac{10}{21} = \frac{37}{63}$$

$$R_5 = \frac{63}{37}\Omega = 1.70\Omega$$

- (iv) చివరగా $R_5, 3\Omega$ నిరోధాలు వ్రేణి లో ఉన్నాయి. కాబట్టి

$$R = (1.7+3)\Omega = 4.70\Omega$$


గమనిక : సరళత్వం కొరకు మీరు ప్రతీ తుల్య నిరోధం లెక్కింపు తరువాత కొత్త ఫలిత వలయాన్ని గీయాలి.

పారంలోని ప్రశ్నలు 17.2

- మీ పడక గదిలో రెండు బల్బులు, ఒక ఫ్యాన్ ఉన్నాయి. అవి ప్రేషిలో కలిపారా లేక సమాంతరంగా కలపబడి ఉన్నాయా తెలపండి. ఎందుకు ఆ విధంగా కలిపాలో తెలపండి.

- సాధారణంగా ఒక పట్టణంలో విద్యుత్ సరఫరా 220 V వద్ద చేస్తారు. ఒక్కసారి వోల్టేజి 300 V కు పెరిగి మీ T.V. కి మరియు ఇతర విద్యుత్ ఉపకరణాలకు హాని చేస్తుంది. మీ ఉపకరణాలను రక్షించుకోవడానికి ఏ జాగ్రత్తను తీసుకుంటారు.

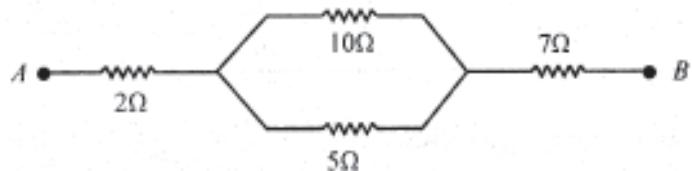- ఈ కింది వలయంలో A, B బిందువుల మధ్య ఉన్న తుల్య నిరోధాన్ని కనుక్కొండి.



17.4 నిరోధాల రకాలు

నిరోధాలను మనం విద్యుత్ మరియు ఎలక్ట్రోనిక్ వలయాలలో విద్యుత్ ప్రవాహ పరిమాణాన్ని నియంత్రించుటకు వాడతాం. నిరోధాలు రెండు రకాలు.

- కార్బ్యూన్ నిరోధకాలు
- తీగ చుట్టుల నిరోధకాలు

తీగ చుట్టుల నిరోధం లో నిర్ధిష్ట పొడవు గల నిరోధపు తీగలను (మాంగనిన్, కాన్స్టిన్టిన్ లేదా నైక్రోమ్ తో చేసినవి) ఒక బంధక స్తూపం మీద రెండు మడతలుగా చుడతారు. తీగ పొడవు మనకు కావలసిన నిరోధం విలువ పై ఆధారపడుతుంది. కార్బ్యూన్ నిరోధాలలో కార్బ్యూన్ ను సరి అయిన బంధన పదార్థంతో కలిపి స్తూపాకారంలో అచ్చు వేస్తారు. స్తూపానికి రెండు తీగలను అతికిస్తారు. ఈ తీగల ద్వారా నిరోధాలను విద్యుత్ వలయంలో కలుపుతారు. నిరోధాలకు (రంగుల) కలర్ కోడ్లు ఉంటాయి. ఈ కలర్ (colour) కోడ్ల ద్వారా నిరోధం విలువలు తెలుసుకోవచ్చు.

$$R = AB \times 10^C \Omega, D$$

ఇక్కడ A, B, C లు కలర్ గీతలు. పట్టిక 17.1 లో వేరు వేరు కలర్లల విలువలు ఇవ్వబడినాయి. పైన చెప్పినట్లు,

- నిరోధం విలువలోని మొదటి రెండు అంకెలను, మొదటి రెండు కలర్లు సూచిస్తాయి.
- మూడవ కలర్ నిరోధం విలువకు గుణిజం అయిన పది యొక్క ఘూతమును ఇస్తుంది.
- నాలుగవ కలర్ (చివరిది) నిరోధం యొక్క సహనమును (tolerance) ఇస్తుంది. ఇది (బంగారు రంగు) గోల్డ్ కలర్కు 5%, (వెంపి రంగు) సిల్వర్ కలర్కు 10%, నిరోధం బాడీ కలర్కు 20% గ తీసుకుంటారు.

పట్టిక 17.1 : నిరోధాల కలర్ కోడ్లు (colour codes)

కలర్	సంఖ్య	గుణిజం
నలుపు(బ్లాక్)	0	1
బ్రోన్	1	10^1
ఎరువు (రెడ్)	2	10^2
ఆరెంజ్	3	10^3
పసుపు పచ్చ(ఎల్లో)	4	10^4
ఆకు పచ్చ (గ్రీన్)	5	10^5
నీలి (బ్లూ)	6	10^6
ఉదం (ఫైలెట్)	7	10^7
బూడిద (గ్రే)	8	10^8
తెలుపు (వైట్)	9	10^9

నిరోధం పై గల నాలుగు కలర్లు - బ్లూ, గ్రే, ఆకుపచ్చ (గ్రీన్) మరియు (వెంపి) సిల్వర్ కలర్లు ఉన్నాయని అనుకుందాం. అప్పుడు

మొదటి అంకె 6 (బ్లూ)

రెండవ అంకె 8 (గ్రే)

మూడవ కలర్ గుణిజం 10^5 ను సూచిస్తుంది. (గ్రీన్)

నాలుగవ కలర్ సహనంను ఇస్తుంది = 10% (సిల్వర్ కలర్కు)

కాబట్టి నిరోధం విలువ, $68 \times 10^5 \pm 10\%$

$$= 68 \times 10^5 \pm \left(68 \times 10^5 \times \frac{10}{100} \right)$$

$$= 68 \times 10^5 \pm 68 \times 10^4$$

$$= (6.8 \pm 0.68) M\Omega$$

17.5 నిరోధకత పై ఉప్షోగ్రత ప్రభావం

వాహకాల నిరోధకత ఉప్షోగ్రత పై ఆధారపడుతుంది. లోహ వాహకాలు అన్నింటి యొక్క నిరోధకతలు ఉప్షోగ్రత తో పాటు పెరుగుతాయి. కొంత తక్కువ పరిమితి గల ఉప్షోగ్రతా వ్యాప్తిలో, ఒక లోహ వాహకం యొక్క నిరోధకత విలువ ఉప్షోగ్రతతో పాటు రేఖీయంగా పెరుగుతుంది.

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)] \quad \dots \dots \quad (17.14)$$

ఇక్కడ T, T_0 ఉప్షోగ్రతల వద్ద పదార్థ నిరోధకతలు వరుసగా ρ, ρ_0 . ఉప్షోగ్రతలను ${}^0\text{C}$ లో తీసుకున్నారు. α ను పదార్థం యొక్క ఉప్షోగ్రతా నిరోధకత గుణకం అంటారు. α యొక్క ప్రమాణాలు $({}^0\text{C})^{-1}$ లేదా K^{-1} .

అతివాహకాలు

అత్యల్ప ఉప్షోగ్రతల వద్ద పదార్థాల ప్రవర్తనను శాస్త్రజ్ఞులు అధ్యయనం చేయడానికి ఉప్షోగ్రత ఆధారిత నిరోధకత్వం దోహదపడింది. ఈ అధ్యయనంలో కొన్ని పదార్థాలు మరియు వాటి మిశ్రమాలు వాటి యొక్క నిరోధకత్వాన్ని ఒకానొక ఉప్షోగ్రత వద్ద పూర్తిగా కోల్పోవటాన్ని గమనించారు. ఈ ఉప్షోగ్రతని సంక్రమణ ఉప్షోగ్రత అంటారు. సంక్రమణ ఉప్షోగ్రత పదార్థానికి విశిష్టంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి పదార్థాలలో బాహ్య జనకం అవసరంలేకుండానే ఒకసారి ఉన్న విద్యుత్ ప్రవాహం మారకుండా ఎల్లప్పటికీ అలానే ఉంటుంది. ఈ విధమైన పదార్థాలని “అతి వాహకాలు” అంటారు.

గది ఉప్షోగ్రత వద్ద “అతి వాహకాలను” తయారు చేయగలిగితే సాంకేతిక రంగములో విష్వవాత్సక మార్పును తీసుకురావచ్చును. (వీచిని హెచ్చు ఉప్షోగ్రత అతి వాహకాలు అంటారు).

ఉదాహరణకు అతి వాహక తీగ చుట్టులతో తయారుచేయబడిన అత్యంత సామర్థ్యం గల విద్యుత్ అయిస్థూతాలు వాహనాలను అయిస్థూత బాట పై అత్యంత వేగంగా నడిచేటట్లు చేయగలుగుతాయి. తద్వారా వేగవంతమైన రవాణ వ్యవస్థ సాధ్యం అవుతుంది.

హెచ్చు ఉప్షోగ్రత అతి వాహకాలను తయారుచేయటకు ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. కాపర్ ఆఫ్సైడ్లు, బేరియం మరియు యుట్రియం (ytterium) ఆఫ్సైడ్లతో ఇది సాధ్యమైతుందని ఈ ప్రయోగాలు చూపుతున్నాయి. -153° సె ఉప్షోగ్రత వద్ద ఉన్న అతివాహకాన్ని ($\text{T}_2\text{Ba}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$) తయారుచేసినారు. ఈ అతి వాహకాల పరిశోధనలో భారతదేశము ముందంజలో ఉంది.


సమీకరణం (17.14) లోని పదాలను సరి చేసి ఉప్షోగ్రతా నిరోధకత గుణకం కు సమానం ను రాబట్టివచ్చు.

$$\rho = \rho_0 + \rho_0 \alpha (T - T_0)$$

$$\text{లేదా} \quad \alpha = \frac{(\rho - \rho_0)}{\rho_0 (T - T_0)} = \frac{1}{\rho} \frac{\Delta \rho}{\Delta t}$$

$$\text{ఇక్కడ} \quad \Delta \rho = \rho - \rho_0, \Delta T = T - T_0$$

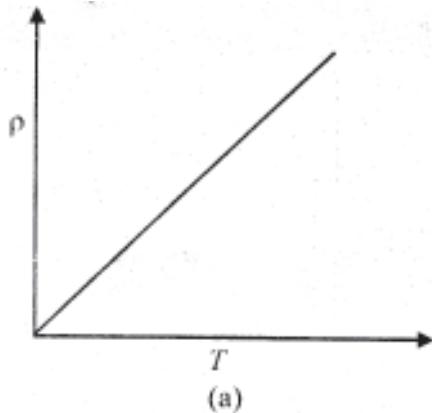రాగి వంటి లోహంకు ఉప్షోగ్రత తో పాటుగా నిరోధకత మారే విధానాన్ని పటం 17.14 (a) లో చూపించాం. ఎక్కువ పరిమితి గల ఉప్షోగ్రతా వ్యాప్తిలో ఈ గ్రాఫ్ రేఖలుంగా ఉంటుంది.



పటం 17.14(a) : లోహం యొక్క నిరోధకత - ఉప్షోగ్రతల గ్రాఫ్

వాహకం నిరోధం, దాని నిరోధకతకు అనులోమానుపాతం లో ఉంటుందని మీరు గుర్తు చేసుకోండి. కాబట్టి నిరోధం, ఉప్షోగ్రతల మధ్య సంబంధాన్ని ఈ కింది విధంగా తెలియజేయవచ్చు.

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad \dots (17.15)$$

రెండు వేరు వేరు ఉప్షోగ్రతలు T_1, T_2 లకు సంబంధించిన నిరోధాలను

$$R_1 = R_0[1 + \alpha(T_1 - T_0)] \quad \dots (17.16)$$

$$\text{మరియు } R_2 = R_0[1 + \alpha(T_2 - T_0)] \quad \dots (17.17)$$

రాయవచ్చు.

ఈ రెండు సమీకరణాలను కలిపితే, ఉప్షోగ్రతా నిరోధ గుణకం యొక్క సమానము వస్తుంది.


$$\alpha = \frac{(R_2 - R_1)}{R_0(T_2 - T_1)} = \frac{1}{R_0} \frac{\Delta R}{\Delta T} \quad \dots (17.18)$$

$$R_0 = 1 \Omega, (T_2 - T_1) = 1^\circ C \text{ అయితే } \alpha = (R_2 - R_1).$$

ఉప్షోగ్రతా నిరోధ గుణకం, ఉప్షోగ్రతలో వచ్చే ఏకాంక పెరుగుదలకు $0^\circ C$ వద్ద 1Ω నిరోధం కల తీగ యొక్క నిరోధంలో కలిగే మార్పుకి సంభాత్కంగా సమానం. లోహాల యొక్క ఈ ధర్మాన్ని నిరోధక ఉప్షోగ్రతా మాపకాలను తయారు చేయుటకు వాడతరు.

మిత్రమ లోహాల నిరోధకతలు కూడ ఉప్షోగ్రతతో బాటు పెరుగుతాయి. కాని ఈ పెరుగుదల లోహాల నిరోధకత పెరుగుదలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. మాంగనీస్, కాన్స్ట్యూంటన్, వైట్రోమ్ వంటి మిత్రమ లోహాల ఉప్షోగ్రతా నిరోధకత గుణకం అతి తక్కువగా ($\approx 10^{-6} \text{ } ^\circ C^{-1}$) ఉంటుంది. వీటి నిరోధకత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పదార్థాలను నిరోధ తీగ చుట్టులను లేదా ప్రామాణిక నిరోధాలను తయారు చేయడానికి వాడతారు.

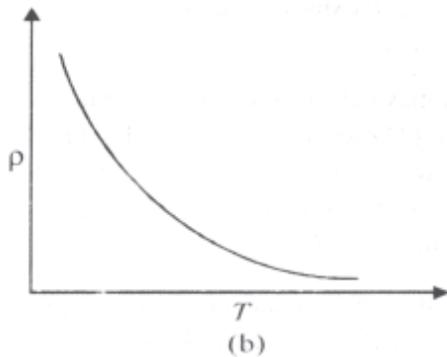జర్నియం, సిలికాన్ వంటి అర్థ వాహకాల నిరోధకతలు అటు లోపోలు, ఇటు బంధకాల నిరోధకతలకు మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. ఉప్పోగ్రత పెరిగిన కొద్ది అర్థవాహకాల నిరోధకత సాధారణంగా తగ్గుతుంది (పటం 17.14 (b)). అందువల్ల వీటికి సంబంధించిన ఉప్పోగ్రత నిరోధకత గుణకం రుణాత్మకం అని అంటారు. అర్థ వాహకాలు అనే పారంలో దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటారు.



పటం 17.14 (b) : ఉప్పోగ్రత తో అర్థ వాహకాల నిరోధకత తగ్గుతుంది.

17.6 విద్యుత్ చాలక బలం మరియు పొట్టన్యాయల్ తేడా

విద్యుత్ చాలక బలంకు సూక్ష్మ రూపం విచాబ. దీనిని ఇంగ్లీషు భాషలో కింది (lower case) అక్షరాల తో emf గా రాస్తాం. ఘుటం లేదా బ్యాటరీ విచాబ, స్వేచ్ఛగా ఉన్న వాటి రెండు కొనల మధ్య ఉన్న పొట్టన్యాయల్ తేడాకు సమానం. ఈ కింది ప్రయోగం ద్వారా మీరు విచాబ, పొట్టన్యాయల్ తేడా మధ్య గల భేదాలను సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు.


17.4 కృత్యము (ప్రయోగం)

R నిరోధం, ఫ్ల్యా కీ K గల వలయంలో ఒక ఘుటాన్ని కలపాలి. పటం 17.15లో చూపినట్లుగా అధిక నిరోధం గల వోల్ట్ మీటరును ఘుటానికి సమాంతరంగా కలపాలి. కీ (K)ని ఫ్ల్యా లో పెట్టినపుడు, వోల్ట్ మీటరు రీడింగు తగ్గుతుంది. వోల్ట్ మీటరు రీడింగు తగ్గడానికి గల కారణాలు మీరు చెప్పగలరా? కీ(K)ని ఫ్ల్యా నుంచి తీసినపుడు ఘుటం, వోల్ట్ మీటరు గల వలయం గుండా విద్యుత్ ప్రవహించదు (వలయ నిరోధం అనంతం). ఘుటం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం ఏదీ లేనపుడు వలయం తెరచి ఉంది అని అంటారు లేదా వివృత వలయం అంటారు. ఇట్లాంటి వివృత (తెరచిన) వలయంలో, వోల్ట్ మీటరు చూపించే రీడింగు ఘుటం విచాబను (E) ఇస్తుంది. ఈ విలువ ఘుటం కొనల మధ్య ఉండే పొట్టన్యాయల్ తేడాకు సమానం. ఫ్ల్యా లో కీ (K) ని పెట్టినపుడు ఘుటం లోపల, బయట విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. ఇలాంటి వలయాన్ని మూసిన వలయం లేదా సంవృత వలయం అంటారు. ఘుటం విద్యుత్ ప్రవాహానికి ఎంత నిరోధం కలుగేస్తుందో దానినే ఆ ఘుటం అంతర్లోరోధం (r) అంటారు. వలయం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ I అనుకుందాం. విద్యుత్ ప్రవాహం కారణంగా అంతర్లోరోధం r చివరల మధ్య పొట్టన్యాయల్ పాతం Ir ఏర్పడుతుంది. ఇది ఘుటం విచాబకు (e.m.f), వ్యతిరేకంగా పని చేస్తుంది. కాబట్టి వోల్ట్ మీటరు రీడింగ్

$$E - Ir = V$$

$$\text{లేదా} \quad E = V + Ir$$

..... (17.19)

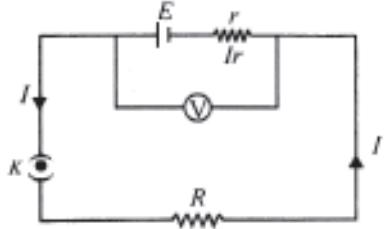

పటం 17.15

ఈక వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలుగజేయడానికి ఒక ఘటాన్ని (బ్యాటరీని) కలిపినపుడు, అంతర్లూరోధం శూన్యం కాకుంటే, ఘటం విచాబ, దాని కొనల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఘటం విచాబ (e.m.f), ఈ కింది వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

- ఘటంలో వాడిన విద్యుత్ విశ్లేష్యం
- ఎలక్ట్రోడుల పదార్థం
- ఘటం ఉప్పోస్తులు

ఘటం యొక్క విచాబ (e.m.f.) ఘటం పరిమాణం పైన ఆధారపడదు. అంటే వలకల వైశాల్యం మరియు వాటి మధ్య గల దూరం మీద ఆధారపడదు. అంటే వేరు వేరు పరిమాణాలు గల రెండు ఘటాలు ఒకటి పెద్దది, రెండవది చిన్నది, మీదగ్గర ఉంటే, వాటి విద్యుత్ విశ్లేష్యం, ఎలక్ట్రోడుల పదార్థం ఒకటే అయినపుడు వాటి విచాబలు సమానంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ పరిమాణం గల ఘటాలు విద్యుత్ ప్రవాహానికి ఎక్కువ నిరోధం కల్గిస్తాయి కాని వాటిని ఎక్కువ కాలం వాడవచ్చు).

ఉధారణ 17.8 : ఘటం నుంచి పొందగలిగిన విద్యుత్ ప్రవాహం 0.5 A అయితే, ఘటం కొనల వద్ద పొటెన్షియల్ తేడా 20 V . దాని నుంచి పొందగలిగిన విద్యుత్ ప్రవాహం 2.0 A అయినపుడు దాని వోల్టేజీ 16 V కు తగ్గింది. ఘటం విచాబను, అంతర్లూరోధాన్ని కనుక్కోండి.

సాధన : E, r లు ఘటం విచాబ, అంతర్లూరోధాలు అనుకుందాం. ఘటం నుంచి పొందగలిగిన విద్యుత్ I అయినపుడు, ఘటం అంతర్లూరోధం గుండా పొటెన్షియల్ పాతం Ir .

$$\text{అపుడు } V = E - Ir$$

$$I = 0.5 \text{ A}, V = 20 \text{ V} \text{ అయితే}$$

$$20 = E - 0.5 r \quad \dots\dots \text{(i)}$$

$$I = 2.0 \text{ A}, V = 16 \text{ V} \text{ అయితే}$$

$$16 = E - 2r \quad \dots\dots \text{(ii)}$$

(i), (ii) సమీకరణాల నుంచి

$$2E - r = 40$$

$$\text{మరియు } E - 2r = 16$$

$$\text{వీటిని సాధించగా, } E = 21.3 \text{ V, } r = 2.67 \Omega.$$

17.7 కిర్ణ నియమాలు

సరళమైన విద్యుద్వలయాలను విశ్లేషించడానికి ఓమ్ నియమం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వలయాలలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని సులభంగా కనుకోవచ్చు. కానీ ఒక సంక్లిష్ట వలయంలో వేరు వేరు శాఖలలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాలను ఓమ్ నియమం ఉపయోగించి కనుకోవడం చాలా కష్టం, కొన్ని సందర్భాలలో అసాధ్యం. అట్లాంటి సంక్లిష్ట వలయంలో వేరు వేరు భాగాలలోని విద్యుత్ ప్రవాహాలను లెక్కించడానికి అనువగా కిర్ణ శాప్రజ్ఞుడు 1842 లో రెండు నియమాలను ప్రతిపాదించాడు.

రాబర్ట్ కిర్ణ


(1824 - 1887)



జర్మనీ శాప్రజ్ఞుడు. కృష్ణ వస్తువు వికిరణము, వర్షపట విజ్ఞాన (spectroscopy) రంగాలలో ఈయన కృషి చేశారు. అంతేగాక ఇతర రంగాలలో కూడ కృషి చేశారు. ఈ పారంలో మీరు చదివే కిర్ణ నియమాలు సంక్లిష్ట వలయాలను విశ్లేషించడానికి మీకు ఉపయోగపడతాయి. బున్సన్ వర్షపటం విశ్లేషణ సహాయంతో ఇతను రుచిదియం, సీసియం అనే మూలకాలను కనిపెట్టాడు.

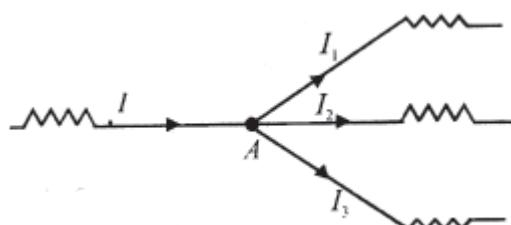(i) కిర్ణ మొదటి నియమం (సంధి సిద్ధాంతం)

విద్యుద్వలయంలో ఒక సంధి (బిందువు) వైపు ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం, ఆ సంధి నుంచి దూరంగా పోయే ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానం అని కిర్ణ మొదటి నియమం తెలుపుతుంది.



పటం 17.16 : కిర్ణ మొదటి నియమం : ఒక సంధిలోకి ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం, ఆ సంధి నుంచి బయటకు పోయే ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానం.

పటం 17.16 ను గమనించండి. ఇక్కడ సంప్రదాయం ప్రకారం, సంధిలోకి ప్రవేశించే ప్రవాహాలను ధనాత్మకంగాను, సంధి నుంచి బయటకు పోయే ప్రవాహాలను రుణాత్మకంగాను తీసుకుంటాం. అంటే A బిందువు వైపు ప్రవాహాలను ధనాత్మకంగా, A ను విడిచే ప్రవాహాలను రుణాత్మకంగా తీసుకుంటే,

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad \text{లేదా} \quad I - (I_1 + I_2 + I_3) = 0 \quad \dots\dots\dots (17.20)$$

కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమాన్ని కింది విధంగా కూడా చెప్పవచ్చు. వలయంలో ఏదైనా సంధి వద్ద కలిసే విద్యుత్ ప్రవాహాల బీజీయ మొత్తం శూన్యం లేదా సున్నా.


ఈక వలయంలో నిలకడ ప్రవాహం ఉంటే, వలయం లోని ఏ బిందువు వద్దనియా సరే ఆవేశం పోగుపడి ఉండటం జరగదు అని కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమం చెపుతుంది. కొంత కాలంలో ఒక బిందువు వైపు వచ్చే నికర ఆవేశం, అంతే కాలంలో ఆ బిందువును విడిచే నికర ఆవేశానికి సమానం. విద్యుదావేశ నిత్యత్వ నియమం యొక్క ఘలితమే ఈ కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమం.

(ii) కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం (వలయ సిద్ధాంతం)

కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం అనేది, శక్తి నిత్యత్వ నియమం యొక్క ఘలితము. విద్యుద్వలయంలో ఏదైనా సంవృత భాగంలో వేరు వేరు శాఖలలో ప్రవాహాలు మరియు నిరోధాల లబ్ధముల బీజీయ మొత్తం, ఆ సంవృత భాగంలోని విద్యుత్ చాలక బలాల బీజీయ మొత్తానికి సమానం అని కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం తెలుపుతుంది.

కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమాన్ని అనువర్తింపవేసేటపుడు, వలయంలో ఒక బిందువు వద్ద మొదలు పెట్టి, వలయం చుట్టూ సవ్య దిశలో గాని లేదా అపసవ్యదిశలో గాని పోతూ మళ్ళీ అదే బిందువు వద్దకు రావాలి. విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో మనం ప్రయాణిస్తే ప్రవాహాల మరియు నిరోధాల లబ్ధము ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాం. ఘుటం గుండా రుణ ఎలక్ట్రోడు నుంచి ధన ఎలక్ట్రోడు కు మనం ప్రయాణిస్తే, విచాబ (e.m.f.) ను ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాం. గణిత శాస్త్ర ప్రకారం, మనం ఈ విధంగా రాయవచ్చు.
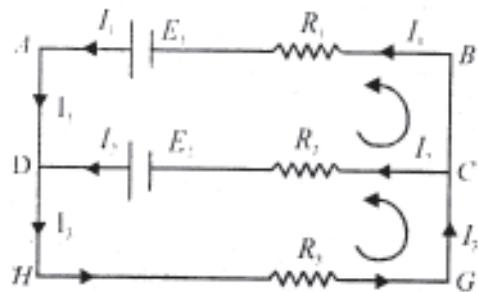
$$\sum IR = \sum E \quad \dots\dots\dots (17.21)$$



పటం 17.17 : కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం ను ఉండాహరించుటకు విద్యుత్ జాలము.

పటం 17.17 లో చూపిన విద్యుత్ జాలము (Electrical network) ను తీసుకుండాం. A D C B A సంవృత వలయానికి,

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 = E_1 - E_2$$

D H G C D సంవృత వలయానికి,

$$I_2 R_2 + (I_1 + I_2) R_3 = E_2$$


మరియు A H G B A వలయానికి,

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1$$

$$D \text{ బిందువు వద్ద}, I_1 + I_2 = I_3.$$

కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం ను ఈ కింది విధంగా కూడా చెప్పవచ్చు. సంవృత వలయంలో పొట్టెన్స్ యల్ తేడాల భీజీయ మొత్తం శూన్యం లేదా సున్నా.

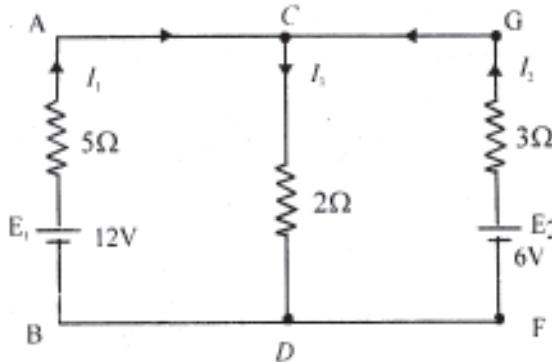ఉండాహరణ 17.9 : పటం 17.18లో చూపినట్లుగా ఒక విద్యుత్ జాలము తీసుకుందాం. రెండు ఘుటాల ద్వారా జాలములో విద్యుత్ ప్రవాహిస్తుంది. I_1, I_2, I_3 ప్రవాహాల విలువలు కనుక్కోండి. బాణం గుర్తు విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను సూచిస్తుంది.



పటం 17.18 : నిరోధాలు, ఘుటాలు (బ్యాటరీలు) గల జాలములో విద్యుత్ ప్రవాహాలను కనుగొనుట.

సాధన : సంధి C కి కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమం అనువర్తించిన,

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 \quad \dots\dots (i)$$

సంవృత వలయాలు A C D B A మరియు G C D F G లకు కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమం అనువర్తించిన,

$$5I_1 + 2I_3 = 12 \quad \dots\dots (ii)$$

$$\text{మరియు } 3I_2 + 2I_3 = 6 \quad \dots\dots (iii)$$

ఈ సమీకరణాలను కలిపితే,

$$5I_1 - 3I_2 = 6 \quad \dots\dots (iv)$$

(i) ని 2 తో గుణించి, (ii) కి కలిపితే,

$$7I_1 + 2I_2 = 12 \quad \dots\dots (v)$$

(iv) ని 2 తో గుణించి, (v) ని 3 తో గుణించి, వాటిని కూడితే,

$$3I_1 = 48$$

$$\text{లేదా} \quad I_1 = 1.548 \text{ A}$$

పై విలువను సమీకరణం (v) లో ప్రతిక్రిష్ణిస్తే,

$$I_2 = 0.582 \text{ A}$$

సమీకరణం (i) నుంచి, $I_3 = I_1 + I_2 = 2.13 \text{ A}$

17.7.1 వీటస్టన్ బ్రిడ్జెట్


విద్యుత్ వలయం లోని నిరోధాన్ని వోల్ట్‌మీటరు, అమ్మీటరు లను ఉపయోగించి, ఓమ్ నియమం నుంచి కనుకోవచ్చు అని మీరు నేర్చుకొన్నారు. అయితే అతి తక్కువ నిరోధాలను ఈ పద్ధతిలో కొలిచినపుడు వచ్చిన విలువలు నిరోధాల యదార్థమైన విలువలు కావు. అటువంటప్పుడు వీటస్టన్ బ్రిడ్జెట్ ఉపయోగిస్తాం. వీటస్టన్ బ్రిడ్జెట్ అనేది, నిరోధాలను పోల్చడానికి లేదా ఒక తెలియని నిరోధం విలువ లెక్కించడానికి వాడే విద్యుద్వులయం. ఇందులో నాలుగు నిరోధాలు, ఒక బ్యాటరీ మరియు ఒక గాల్వొనామీటరు ఉంటాయి.

పటం 17.19లో చూపిన విద్యుత్ వలయంను తీసుకుండాం. ఇక్కడ

- (i) P, Q అనే రెండు నిరోధాలను AB, BC భుజాల మధ్య కలపాలి.
- (ii) R అనేది ఒక తెలిసిన నిరోధం.
- (iii) S, ఒక తెలియని నిరోధం. దీని విలువను కనుకోవాలి.
- (iv) భుజం BD లో ఫ్లగ్ కీ (K₂) తో పాటు ఒక గాల్వొనామీటరు G ని కలపాలి.
- (v) భుజం AC లో ఫ్లగ్ కీ (K₁) తో పాటు బ్యాటరీ E ని కలపాలి.

సాధారణంగా ఫ్లగ్లలో రెండు కీలను (K₁, K₂) పెట్టగానే గాల్వొనామీటరు G గుండా కొంత విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది. దీని వల్ల గాల్వొనామీటరు లో అపవర్తనం వస్తుంది. B, D బిందువుల మధ్య కొంత పొటెన్షియల్ తేడా ఉండని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ కింది మూడు సాధ్యాలను తీసుకుండాం.

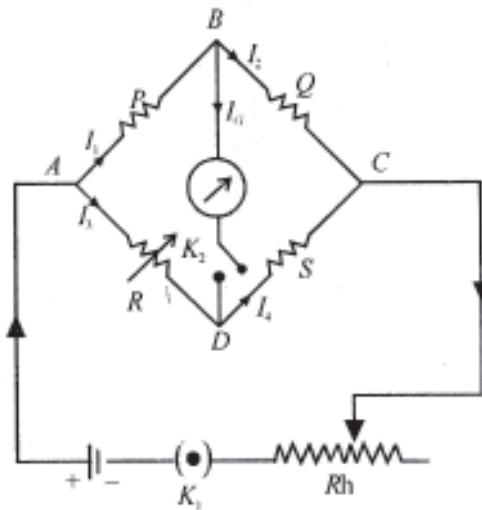- (i) బిందువు D కంటే, B బిందువు ఎక్కువ పొటెన్షియల్ వద్ద ఉన్నపుడు : విద్యుత్ B నుంచి D వైపు ప్రవహిస్తుంది. గాల్వొనామీటరు ఏదో ఒక దిశలో అపవర్తనం చూపిస్తుంది, అది కుడి వైపు అనుకుందాం.



పటం 17.19 : వీటస్టన్ బ్రిడ్జె

- (ii) D బిందువు కంటే B బిందువు తక్కువ పొటెన్షియల్ వద్ద ఉన్నపుడు : విద్యుత్ ద్వారా విద్యుత్ నుంచి B బిందువు వైపు ప్రవహిస్తుంది, మరియు గాల్వోనామీటరు వ్యతిరేక దిశలో అపవర్తనం సు చూపిస్తుంది.
- (iii) B, D రెండు బిందువులు సమ పొటెన్షియల్ వద్ద ఉన్నపుడు : ఈ సందర్భంలో గాల్వోనామీటరు గుండా ఏ విద్యుత్ ప్రవాహం ఉండదు. అపుడు అది శూన్య అపవర్తనాన్ని చూపిస్తుంది. అనగా గాల్వోనామీటరు శూన్య పరిస్థితిలో ఉంది అని అర్థం. ఈ పరిస్థితిలో వీటస్టన్ బ్రిడ్జె సంతులన స్థితిలో ఉందని అంటారు.

P గుండా పొటెన్షియల్ పాతం, R గుండా పొటెన్షియల్ పాతంకు సమానం అయితే, B, D బిందువులు సమ పొటెన్షియల్ వద్ద ఉంటాయి. కాబట్టి

$$I_1 P = I_3 R \quad \dots \dots \quad (17.22)$$

కాని $I_1 = I_2 + I_G$

మరియు $I_4 = I_3 + I_G \quad \dots \dots \quad (17.23)$

శూన్య పరిస్థితిలో B, D సంధుల వద్ద కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమంను అనువర్తిస్తే ($I_G = 0$)

$$I_1 = I_2$$

మరియు $I_3 = I_4 \quad \dots \dots \quad (17.24)$

అలాగే, Q గుండా పొటెన్షియల్ పాతం, S గుండా పొటెన్షియల్ పాతం కు సమానం. కాబట్టి

$$I_2 Q = I_4 S \quad \dots \dots \quad (17.25)$$

(17.22) సమీకరణం ను , (17.25) సమీకరణం తో భాగిస్తే,

$$\frac{I_1 P}{I_2 Q} = \frac{I_3 R}{I_4 S} \quad \dots \dots \quad (17.26)$$

సమీకరణం (17.24) నుంచి, మనకు

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \quad \dots\dots \quad (17.27)$$

అని వస్తుంది.

ఇదియే వీటస్టన్ బ్రిడ్జె యొక్క సంతులన నియమం. సమీకరణం (17.27) నుంచి, తెలియని నిరోధం S ను ఈ విధంగా రాయవచ్చు.

$$S = \frac{QR}{P}$$

వీటస్టన్ బ్రిడ్జె నుపయోగించి, నిరోధాన్ని కొలవడం వల్ల ఈ కింది లాభాలున్నియని మీరు చూస్తారు.


- (i) శూన్య స్థానంలో సమీకరణం (17.27) ఇచ్చే సంతులన నియమం, అనువర్తించిన వోల్టేజి V పై ఆధారపడదు. దీన్నే ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే, ఘుటం యొక్క విచాబ (e.m.f) ను మార్చిన కూడ, సంతులన నియమం మారదు.
- (ii) గాల్వొనామీటరు క్రమాంకన ఖచ్చితత్వం పైన కొలచిన నిరోధం ఆధారపడదు. గాల్వొనామీటరును శూన్య పరిస్థితిని సూచించడానికి మాత్రమే వాడతాం.

వీటస్టన్ బ్రిడ్జెతో, కొలచిన విలువ ఖచ్చితత్వాన్ని ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన కారకం బ్రిడ్జె సున్నితత్వం. బ్రిడ్జె సున్నితత్వం ద్వారా శూన్య స్థితి లోని మార్పులను కనిపెట్టవచ్చు. భుజాలలో ఉండే నిరోధాలు సుమారుగా సమానంగా వున్నపడు, బ్రిడ్జె కి ఎక్కువ సున్నితత్వం వుంటుందని కనుగొన్నారు.

ఉండాహారణ 17.9 : 50 Ω నిరోధం గుండా

విద్యుత్ ప్రవాహం లేనపుడు, పటం 17.20 లో

చూపిన నిరోధం R ను కనుక్కోండి.

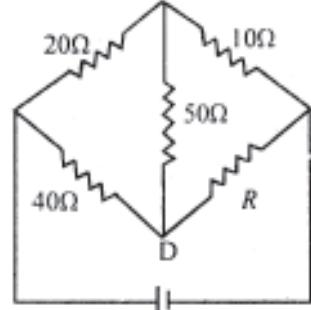

పటం 17.20 : 50 Ω నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం లేనపుడు, బ్రిడ్జె సంతులనం అయ్యంది


సాధన : ఈ వీటస్టన్ బ్రిడ్జెతో గాల్వొనా మీటరు స్థానంలో 50 Ω నిరోధంను ఉంచారు. 50 Ω నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవహించడం లేదు కాబట్టి బ్రిడ్జె సంతులన స్థితిలో ఉంటుంది. కావున

$$\frac{20}{10} = \frac{40}{R}$$


$$\text{లేదా} \quad R = \frac{40 \times 10}{20} = 20 \Omega$$

పారంలోని ప్రశ్నలు 17.3

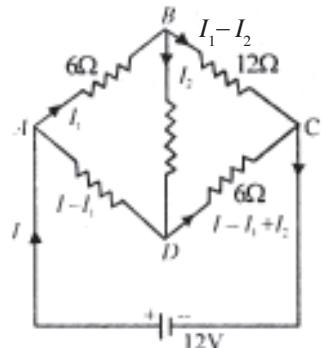1. కింద చూపిన పటం ను గమనించండి. AB, AD, BD భుజాలలో ప్రవహించే విద్యుత్ విలువలను కనుకోండి.



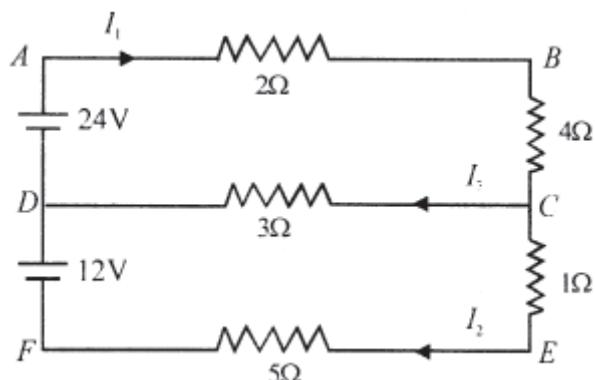2. నిరోధాలు, బ్యాటరీలు గల ఈ కింది వలయాన్ని గమనించండి. I_1, I_2, I_3 విద్యుత్ ప్రవాహాలను కనుకోండి.




17.8 పొటెన్షియా స్టేచర్

ఇంత వరకు మీరు, ఒక వోల్ట్ మీటరు ను ఉపయోగించి, ఒక జనకం యొక్క విచాబను లేదా వలయంలోని విద్యుత్ ఒక అంశం యొక్క చివరల మధ్యన ఉండే పొటెన్షియల్ తేడాను ఏ విధంగా కొలుస్తారో తెలుసుకున్నారు. (ఒక అదర్శ వోల్ట్ మీటరు అనంతమైన నిరోధాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఒక విచాబ జనకానికి అటువంటి దాన్ని సమాంతరంగా కలిపినపుడు, దాని గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం ఉండదు). ప్రయోగపూర్వకంగా, విద్యుత్ ప్రవాహంను ఏ మాత్రం తీసుకోని వోల్ట్ మీటరును తయారు చేయడం సాధ్యం కాదు. ఈ ఇబ్బంది అధిగమించడానికి, విద్యుత్ ప్రవాహంను తీసుకోని పొటెన్షియా మీటరు ను మనం ఉపయోగిస్తాం. దీనిలో శూన్య పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. ఘుటం యొక్క అంతర్లోధం ను కొలవడానికి, వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ను కొలవడానికి, నిరోధాలను పోల్చడానికి ఈ పొటెన్షియా మీటరును వాడతాం.

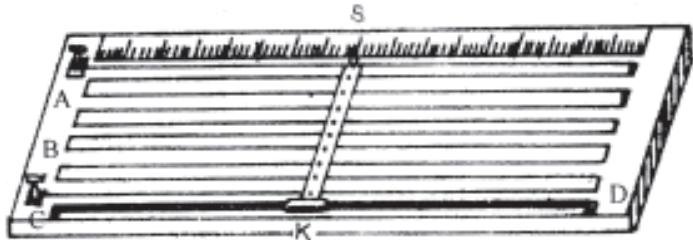17.8.1 పొట్టన్యూ మీటరు నిర్మాణం

ఒక చెక్కు బల్ల మీద సమాంతరంగా సాగదీసి బిగించిన ఏకరీతి నిరోధపు తీగల (సాధారణంగా పది) ను పొట్టన్యూమీటరు కలిగి ఉంటుంది. ఈ తీగ మాంగనీన్ లేదా నైక్రోమ్ తో చేయబడినది. ఈ తీగలన్నింటిని క్రేసిలో మందమైన రాగి ముక్కులతో కలుపుతారు. అందువల్ల అన్ని తీగలూ కలిసి ఒకే పొడవైన తీగగా పనిచేస్తుంది. ఈ తీగ చివరలకు బైండింగ్ ప్రూఫ్‌ట్లు ఉంటాయి.

చెక్కు బల్ల మీద ఒక షైపుగా మీటరు స్నేలు తీగలకు సమాంతరంగా బిగించబడి ఉంటుంది. జాకీ సహాయంతో తీగ మీద కావలసిన బిందువు వద్ద తాకవచ్చు. పటం 17.21 లో 10 తీగల పొట్టన్యూమీటరును చూపించాం. A, B లు తీగ యొక్క చివరలు. K అనేది జాకి, S స్నేలును సూచిస్తుంది. జాకీ CD కడ్డి పై జారుతుంది.



పటం 17.21 : పొట్టన్యూమీటరు

17.8.2 పొట్టన్యూమీటరు తో కొలతలు

పొట్టన్యూమీటరు లోని 1 పొడవు గల ఏకరీతి తీగ చివరలను, విచాబ E కలిగి, స్థిరమైన విద్యుత్ ప్రవాహాన్నిచేసే ఒక ప్రామాణిక ఘటం లేదా జనకంతో కలిపాం అనుకుందాం. ఘటం ధన ద్రువాన్ని A చివరకు (పటం 17.22) కలపాలి. పొట్టన్యూమీటరు తీగ గుండా ప్రవహించే స్థిర విద్యుత్ ప్రవాహం I. AB ల మధ్య పొట్టన్యూయల్ తేడా కొలత వుంది.

$$V_{AB} = RI$$

పొట్టన్యూమీటరు తీగ ప్రమాణ పొడవుకు గల నిరోధం r, తీగ ప్రమాణ పొడవుకి గల పొట్టన్యూయల్ పాతం k అయితే, అప్పడు

$$R = rl$$


$$\text{మరియు } E = kl$$

$$\text{లేదా } k = \frac{E}{l}$$

I_1 పొడవు గల తీగకు, పొట్టన్యూయల్ పాతం

$$V_1 = kl_1 = \frac{E}{l} l_1 \quad \dots (17.28)$$

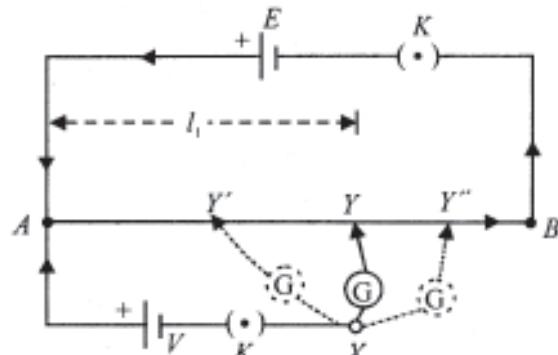ధన నుండి రుజు చివరకు, తీగ వెంబడి పొట్టన్యూయల్, దూరంతో రేఖల్యం గా పడిపోతుంది.



పటం 17.22 : ఘటం ధనవాల మధ్య గల పొట్టన్యూయల్ తేడాను కొలవటానికి పొట్టన్యూమీటరు వలయం.

తెలియని ఒక వోల్టేజి V ని మనం కొలవాలనుకుంటున్నాం. A చివరకు ఘుటం థన ధృవాన్ని కలపాలి, రుణ ధృవాన్ని గాల్ఫ్సామీటరు ద్వారా జాకీ K కి కలపాలి. V > E కి, శూన్య బిందువు రావడం సాధ్యం కాదు అని గమనించండి. కాబట్టి పటం 17.22లో చూపిన, విచాబ E (>V) గల ప్రామాణిక ఘుటాన్ని వాడతాం. దీన్ని సరిచూసుకోవడానికి కీ లు K, K₁ లను ఘ్నగ్ లలో పెట్టాలి. జాకీ ని A, B చివరల వద్ద నొక్కాలి. గాల్ఫ్సామీటరు అపవర్తనంను వ్యతిరేక దిశలలో చూపించాలి. అలా చూపించినపుడు, వలయం సరిగా ఉన్నట్టు అర్థం.

K₁ కీ ని పెట్టి, A నుంచి B వైపు కి జాకీ ని జరుపుతూ పోవాలి. Y¹ స్థానంలో, AY పొడవు గల తీగ పొటెన్షియల్ పాతం వోల్టేజి V కన్నా తక్కువగా ఉంది అని అనుకుందాం. V వోల్టేజి వల్ల, వలయం AY¹XA లో ప్రవహించే విద్యుత్తు, AY¹ మధ్య గల పొటెన్షియల్ తేడా వల్ల ప్రవహించే విద్యుత్తు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అపుడు గాల్ఫ్సామీటరు ఒక దిశలో కొంత అపవర్తనాన్ని చూపిస్తుంది. ఇపుడు జాకీ ని జరుపుతూ పోవాలి. AY¹¹ మధ్య పొటెన్షియల్ పాతం, వోల్టేజి V కన్నా ఎక్కువగా వుండేట్లు, Y¹¹ స్థానం వరకు జాకీ ని జరిపామనుకుందాం. గాల్ఫ్సామీటరు అపవర్తనాన్ని మరొక దిశలో చూపించినట్లయితే AY¹¹ మధ్య వోల్టేజి పాతం, AY¹ మధ్య ఉండే దాని కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి Y¹, Y¹¹ ల మధ్య జాకీ ని నెమ్మడిగా జరపాలి. అలా జరిపినపుడు Y అనే బిందువు వచ్చిందనుకుందాం. ఈ బిందువు దగ్గర AY మధ్య పొటెన్షియల్ పాతం, వోల్టేజి V కి సమానం. అపుడు బిందువులు X, Y లు ఒకే పొటెన్షియల్ వద్ద వుంటాయి. కాబట్టి గాల్ఫ్సామీటరు ఎటువంటి అపవర్తనాన్ని చూపించదు, అంటే శూన్య బిందువు ఏర్పడింది అంటారు. A, Y ల మధ్య వుండే తీగ పొడవు I₁ అయితే, అపుడు

$$V = kI_1 = \frac{EI_1}{l} \quad \dots (17.29)$$

ఈ విధంగా విద్యుత్ ప్రవాహం దేనినీ తీసుకోనప్పుడు తెలియని వోల్టేజి V ని కొలుస్తారు. పొటెన్షియామీటరు తో కొలిచినపుడు ఈ కింది లాభాలు ఉంటాయి.


- పొటెన్షియామీటరు సంతులనం అయినపుడు, ఏ వలయం మీద కొలతను తీసుకుంటున్నామో, ఆ వలయం నుంచి విద్యుత్ ప్రవాహం ను తీసుకోదు.
- దాన్ని కలిపిన వలయంలోని పరిస్థితులలో ఎటువంటి మార్పు కలగచేయదు.
- ఇది శూన్య పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది, ఉపయోగించిన గాల్ఫ్సామీటరును క్రమాంకం చేయనపసరం లేదు.

17.8.3 రెండు ఘుటాల విచాబలను పోల్చుడం

పొటెన్షియామీటరును ఉపయోగించి, ఘుటం విచాబను కొలవడం మీరు తెలుసుకున్నారు. ఇపుడు మనం రెండు ఘుటాల విచాబలను పోల్చుడానికి అదే టెక్నిక్ ను పొడిగించాం. ఉండాపారణకు దేనియల్ ఘుటం, లెక్కాన్చ ఘుటం లను తీసుకుందాం. పీటి విచాబలు వరసగా E₁, E₂ అనుకుందాం.

పటం 17.23 ను గమనించండి. ఘ్నగ్ కీ K₁, 1 మరియు 3 చివరలకు విచాబ E₁ కలిగిన ఘుటంను కలపాలి. ఇంతకు ముందు వివరించినట్లు, జాకీని తీగ వెంబడి జరుపుకుంటూ పోతే సంతులన బిందువు వస్తుంది. ఘుటం E యొక్క విచాబ, E₁, E₂ ఘుటాల విచాబల కంటే ఎక్కువగా వుండాలని గుర్తించండి. (లేకపోతే సంతులన బిందువు రాదు).

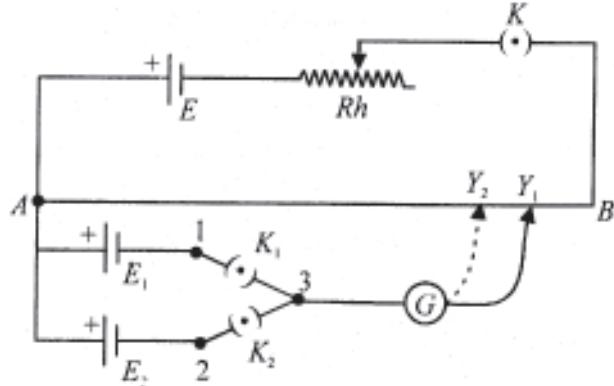పొటెన్షియామీటరు మీద Y_1 బిందువు వద్ద సంతులన బిందువు వచ్చిందనుకుంటే, పొడవు $A Y_1 = I_1$. వలయంలో ఘగ్గికి K_2 మరియు 3 చివరలకు విచాబ E_2 కలిగిన ఘటాన్ని కలపాలి. Y_2 వద్ద సంతులన బిందువు వచ్చిందనుకుంటే, పొడవు $A Y_2 = I_2$.



పటం 17.23 : రెండు ఘటాల విచాబలు E_1, E_2 లను పోల్చుదానికి వలయం.

పొటెన్షియామీటరు సూత్రాన్ని అనుసరించి,

$$E_1 = kI_1 \text{ మరియు } E_2 = kI_2$$

ఇక్కడ k అనేది AB తీగ వెంబడి పొటెన్షియల్ నతిక్రమం (Potential gradient)

పై సమీకరణాల నుంచి,


$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \dots\dots \quad (17.30)$$

17.8.4 ఒక ఘటం అంతర్లోధం కనుకోవడం

ఘటాలు ఎప్పుడూ విద్యుత్ ప్రవాహానికి నిరోధం కలగచేస్తాయని, ఈ నిరోధం సాధారణంగా ఆతీ స్వల్పంగా వుంటుందని మీరు చదువుకున్నారు. దీనినే ఆ ఘటం అంతర్లోధం అంటారు. ఇది ఘటం పరిమాణం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అసగా ఘటం నిరోధం ద్రవంలో ముంచిన పలకల వైశాల్యం పైన, పలకల మధ్య దూరం మీద, విద్యుద్విష్టకంగాధత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఇప్పుడు పొటెన్షియామీటరును ఉపయోగించి ఘటం అంతర్లోధంను కనుగొనే విధానం తెలుసుకుందాం. విచాబ E_1 కలిగిన ఘటం అంతర్లోధం r ను కనుకోవడానికి అవసరమైన వలయాన్ని పటం 17.24 లో చూపించాం. ఘటానికి సమాంతరంగా నిరోధాల పెబ్బి R ను, ఒక కీ K_1 , ను కలపాలి. ప్రాథమిక వలయంలో ప్రామాణిక ఘటం, కీ K , రెమోస్టాట్ లు ఉంటాయి. కీ K ని మూయగానే, తీగ AB గుండా విద్యుత్ I ప్రవహించడం మొదలుపెడుతుంది. కీ K_1 ని తెరచి ఉంచి గాల్వోమీటరు లో సున్నా అపవర్తనం వచ్చేటట్లుగా జాకీ ని సర్రబాటు చేస్తాము. ఘటం E_1 , కీ K_1 , బిందువు వద్ద సంతులన బిందువు వచ్చిందనుకుంటే, $A Y_1 = I_1$. అప్పుడు
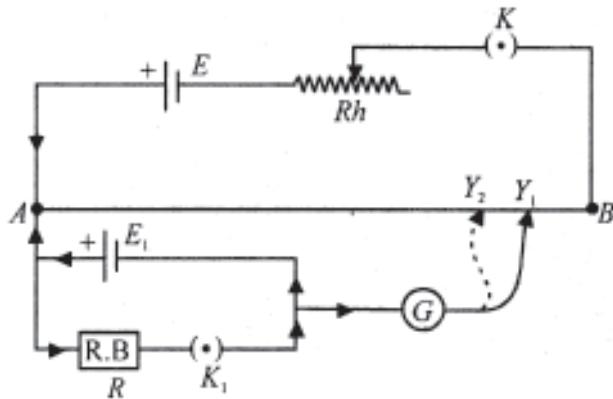
$$E_1 = kI_1 \quad \dots\dots \quad (17.31a)$$



పటం 17.24 : ఘుటం అంతర్వీరోధం కనుకోపదం

తరువాత K_1 కీ ని మూస్తాము. దీని వల్ల ఘుటం లో కొంత నిరోధం ఏర్పడుతుంది. ఘుటం E కారణంగా, వలయం $E_1 R K_1 E_1$ లో I విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందని అనుకుందాం. ఓమ్ నియమం ప్రకారం,

$$I_1 = \frac{E_1}{R + r}$$

ఇక్కడ r ఘుటం అంతర్వీరోధం. ఘుటం యొక్క టెర్మినల్ పొటెన్షియల్ తేడా V_1 ,

E_1 కంటే, $I_1 r$ అంత తక్కువగా వుంది అని అర్థం. V_1 విలువ

$$V_1 = I_1 R = \left(\frac{E_1}{R + r} \right) R$$

అప్పుడు పొటెన్షియల్ తేడా V_1 , పొటెన్షియల్ మేటరు తీగ మీద, విద్యుత్ ప్రవాహం I లో ఎటువంటి మార్పు రాకుండా సంతులనం అవుతుంది. Y_2 బిందువు వద్ద సంతులన బిందువు వచ్చిందనుకుంటే,

$$A Y_2 = I_2 . \quad \text{అప్పుడు}$$

$$V_1 = k I_2 \quad \dots\dots\dots (17.31 \text{ b})$$

సమీకరణాలు (17.31 a, b) లను ఉపయోగించి

$$\frac{E_1}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{R + r}{R}$$

$$\text{లేడా} \quad r = R \left[\frac{I_1}{I_2} - 1 \right] \quad \dots\dots\dots (17.32)$$

R_1, I_1, I_2 విలువలు తెలిస్తే, r విలువను సులభంగా కనుకోపుచ్చు.

ఉదాహరణ 17.10 : పొటెన్షియల్ మీటరు తీగ పొడవు 5m. దాన్ని స్థిర విచాబ (e.m.f.) కలిగిన ఒక బ్యాటరీకి కలిపారు. డెనియల్ ఫుటానికి శూన్య బిందువు 100 cm వద్ద వచ్చింది. తీగ పొడవు 7m అయితే, శూన్య బిందువు స్థానం ఎక్కుడ వుంటుంది.

సాధన : బ్యాటరీ విచాబ E వోల్టు అనుకుందాం. 5m పొడవుకు పొటెన్షియల్ నతిక్రమం,

$$k_1 = \frac{E}{5} \text{Vm}^{-1}$$

పొటెన్షియల్ మీటరు తీగ పొడవు 7 m అయితే, పొటెన్షియల్ నతిక్రమం,

$$k_2 = \frac{E}{7} \text{Vm}^{-1}$$

ఇప్పుడు, I_2 పొడవు వద్ద, శూన్య బిందువు వచ్చిందనుకుంటే,

$$E_1 = k_2 I_2 = \frac{E}{7} I_2$$

ఇక్కుడ ఒకే ఫుటాన్ని రెండు అమరికలలో వాడతాం.

$$\frac{E}{5} = \frac{E}{7} I_2$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{7}{5} = 1.4 \text{m}$$

17.9 ఎలక్ట్రానుల త్రైప్పివడి లేదా త్రిప్ వేగం

లోహంలో జరిగే విద్యుత్ వాహనం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లోహ ఫున పదార్థం లో పరమాణువులు క్రమంగా అమర్చబడి ఉంటాయి. ప్రతి పరమాణువు కూడ స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రానులను కలిగి ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లను వహన ఎలక్ట్రాన్లని కూడా అంటారు. ఈ స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు, వాయువులలోని పరమాణువులు లేదా అణువులు పాత్రలో స్వేచ్ఛగా కదులుచున్నట్టే అన్ని దిశలలో నియతంగా కదులుతూ ఉంటాయి. ఈ కారణంచేత కొన్నిసార్లు వహన ఎలక్ట్రాన్లను ఎలక్ట్రోన్ వాయువు (electron gas) అంటారు. వహన ఎలక్ట్రాన్ సరాసరి వేగం సుమారుగా 10^6 ms^{-1} ఉంటుంది.

విద్యుత్ క్షేత్రం లేనపుడు, వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం ఉండడని మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్ సరాసరి వేగం శూన్యం కాబట్టి. ధన X-దిశలో కదిలే ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య, రుణ X-దిశలో కదిలే ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. ఒక నియమిత దిశగా ఎలక్ట్రాన్ నికర ప్రవాహం ఉండదు.

స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు, ఫున పదార్థం లోని పరమాణువుల తో అభిఘూతాలు జరుపుతూ ఉంటాయి. ఒక వాహకం మీద విద్యుత్ క్షేత్రం అనువర్తితం అయినప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ క్షేత్రానికి వ్యతిరేక దిశలో నెమ్మిది నెమ్మిదిగా ట్రిప్ చెందుతాయి.

సరాసరి డ్రిఫ్ట్ వేగం, సుమారుగా 10^4 ms^{-1} ఉంటుంది. రెండు వరస అభిఘూతాలు జరిపిన స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రోన్ సరాసరి వేగం (10^6 ms^{-1}) తో దీన్ని పోలిస్తే, ఈ విలువ అతి తక్కువ. విద్యుత్ క్షీత్రం ను అనువర్తించినపుడు స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రోన్లు త్వరణం పొందుతాయి. ఎలక్ట్రోన్లు తాము పొందిన ఎక్కువ శక్తిని పరమాణువులతో అభిఘూతాలు జరిపినపుడు కోల్పోతాయి. పరమాణువులు శక్తిని పొంది, వేగంగా కంపనాలు చేస్తాయి. వాహకం వేడెక్కుతుంది. విద్యుత్ క్షీత్రాన్ని అనువర్తించినపుడు, ఎలక్ట్రోన్ చలనం మార్పు చెందిన విధానాన్ని పటం 17.25 చూపిస్తుంది.

ఇప్పుడు వహన ఎలక్ట్రోన్ డ్రిఫ్ట్ వేగానికి సమీకరణం రాబట్టుదాం. ఒక ఎలక్ట్రోను ఆవేశం, ప్రవృత్తాశి వరసగా e మరియు m అనుకుండాం. విద్యుత్ క్షీత్రం E అయితే, ఎలక్ట్రోను పై పని చేసే బలం eE. ఎలక్ట్రోను పొందిన త్వరణం,

$$\mathbf{a} = \frac{e\mathbf{E}}{m}$$

అభిఘూతాల మధ్య సరాసరి కాలం τ అయితే, విద్యుత్ క్షీత్రం పదాలలో, ఎలక్ట్రోను డ్రిఫ్ట్ వేగానికి సమీకరణం మనం ఈ కింది విధంగా రాయవచ్చు.

$$\mathbf{v}_d = \frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$$


పై ఫలితాన్ని సమీకరణం (17.4) తో కలిపితే, విద్యుత్ ప్రవాహానికి కింది సమీకరణం వస్తుంది.

$$I = -neAv_d$$

$$= -neA \frac{eE}{m}\tau$$

$$= -\frac{Ane^2E}{m}\tau$$

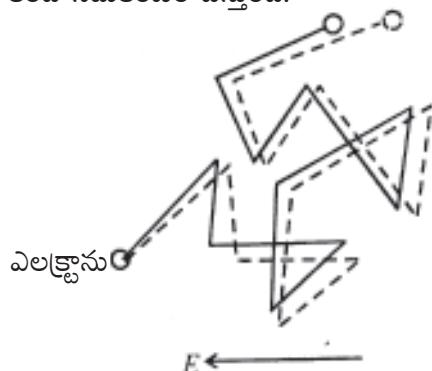విద్యుత్ క్షీత్రం అనేది పొటెన్షియల్ యొక్క రుణాత్మక



$$\text{నతిక్రమం } \left(E = -\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial r} \right) \text{ కాబట్టి,}$$

పటం 17.25 : విద్యుత్ క్షీత్రం లో ఉంచిన ఒక వాహకం లోని ఎలక్ట్రోనుల యొక్క చలనం

విద్యుత్ ప్రవాహానికి సమీకరణం ఈ విధంగా కూడా రాయవచ్చు).

$$I = + \frac{ne^2 A}{m} \frac{V}{l} \tau \quad \dots (17.33)$$

$$\Rightarrow \frac{V}{I} = \frac{m}{ne^2 \tau} \frac{1}{A} = R \quad \dots (17.34)$$

వహన విద్యుత్తు ఓమ్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది అని సమీకరణం (17.34) సూచిస్తుంది.

ఈ ఫలితాన్ని సమీకరణం (17.9) తో కలిపితే, మనకు

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau} \quad \dots \quad (17.35)$$


17.10 విద్యుత్ వలయంలో వినియోగించిన సామర్థ్యం

ఒక బ్యాటరీని, నిరోధం R కు కలిపిన వలయాన్ని పటం 17.26 లో చూపించాం. ధన ఆవేశాలు అలా చేసినపుడు నిరోధంలో విద్యుత్ ప్రవాహం దిశలో, బ్యాటరీ లోపల రుణ ద్రువం నుంచి ధన ద్రువం వైపు ప్రవహిస్తాయి. రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా, ఆవేశాలకు గతి శక్తిని ఇస్తుంది. నిరోధంలోని పరమాణువుల (అయానుల)తో ఈ చలించే ఆవేశాలు అభిఘూతం జరిపి, తమ గతిశక్తి లోని కొంత భాగాన్ని కోల్పోతాయి. ఈ శక్తి నిరోధం యొక్క ఉష్ణోగ్రత తో పాటు పెరుగుతుంది.

నిరోధం గుండా పంపిస్తున్నపుడు, చలించే ఆవేశం ΔQ కోల్పోయిన స్థితి శక్తి రేటు

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = V \frac{\Delta Q}{\Delta t} = VI \quad \dots \quad (17.36)$$

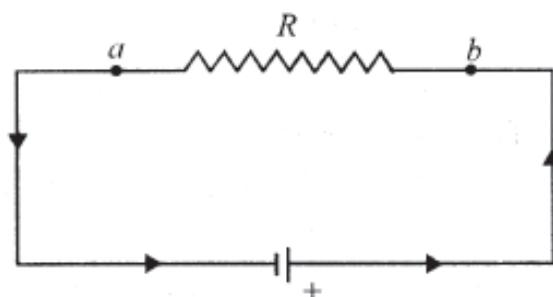ఇక్కడ, I వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం, V నిరోధకం చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా.



పటం 17.26 : బ్యాటరీ, నిరోధం గల వలయం. a, b బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా పై, నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ పై వినియోగింపబడిన సామర్థ్యం ఆధారపడుతుంది.

సంధాన తీగల యొక్క నిరోధం ను ఉపేక్షించామనుకుండాం. మొత్తం కోల్పోయినది నిరోధం R లో మాత్రమే. కోల్పోయిన లేదా సఫ్టపోయిన శక్తి రేటునే సామర్థ్యం అని నిర్వచిస్తారు.

$$P = VI$$

$$V = IR \text{ కాబట్టి, మనం } P = I^2R = \frac{V^2}{R} \quad \dots \quad (17.37) \text{ గ రాయవచ్చి.}$$

సామర్థ్యాన్నికి SI ప్రమాణం వాట్ (W).

వాహకంలో ఉప్ప రూపంలో కోల్పోయిన విద్యుత్ శక్తి ని జోల్ ఉప్పం అంటారు. జనించిన ఉప్పం (i) విద్యుత్ ప్రవాహం వర్గానికి (I), (ii) వాహక నిరోధంక (R) (iii) విద్యుత్ ప్రవహించిన కాలం (t) కు అనులోదానుపాతం లో ఉంటుంది.

$$Q = I^2 R t \text{ ని జోల్ నియమం అంటారు.}$$

ఉదాహరణ 17.11 : మీ ఇంటి లో 220 V విద్యుత్ శక్తి జనకానికి 60 W బల్బును కలిపారు. బల్బు వినియోగించిన సామర్థ్యాన్ని, దాని ఫిలమెంట్ నిరోధాన్ని, దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ను కనుకోండి.

సాధన : $I = \frac{P}{V}$ అని మనకు తెలుసు.

$$\therefore \frac{60W}{220V} = \frac{3}{11} A = 0.27A$$

$$\text{బల్బు నిరోధం, } R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{220V}{\frac{3}{11} A}$$

$$= \frac{220 \times 11}{3} \Omega = 807 \Omega$$

సెకండుకు 60J శక్తిని బల్బు వినియోగించుకుంటుంది. 1 గంటకు వినియోగించుకునే శక్తి 60 Wh. మరియు ఒక రోజుకు వినియోగించుకునే శక్తి $60 \times 24 = 1440$ Wh.


ఒక రోజుకు వినియోగించుకునే శక్తి = 1.440 KWh.

సామాన్య మానవని భాషలో చెప్పాలంటే, దీనిని 1.4 యూనిట్ల శక్తి అంటారు.

వారంలోని ప్రశ్నలు 17.4

- ఘటం నుండి ప్రవహించే విద్యుత్ పెరిగినపుడు, దాని ధ్రువాల మధ్య పొటెస్టియల్ తేడా ఎందుకు తగ్గుతుంది.
-
- ఒక లోహపు తీగ నిరోధం $20^\circ C$ వద్ద 30Ω , $40^\circ C$ వద్ద 16Ω . ఉప్పోస్తు నిరోధ గణకాన్ని కనుకోండి.
-

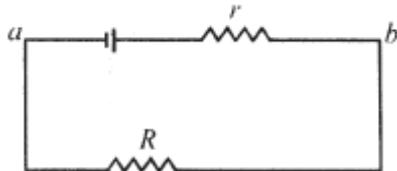3. ఒక ఘటం విచాబ 5.0 V , వలయంలో R విలువ $4.5\text{ }\Omega$. a, b బిందువుల మధ్య పాటన్నియల్ తేడా 3.0 V అయితే, ఘటం అంతర్మిర్థంధం r ను కనుక్కొండి.



4. పాటన్నియామీటరు వలయంలో ఒక తెలియని విచాబను కొలిచినపుడు, A చివర నుండి 45cm వద్ద సంతులన బిందువు వచ్చింది. 1.02 V ఘటాన్ని వలయంలో పెట్టినపుడు, ఇదే చివర నుండి 30 cm కు సంతులన బిందువు మారింది. ప్రామాణిక ఘటం E ఎపుడూ స్థిర విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తుంది. తెలియని విచాబను కనుక్కొండి.

5. రెండు ఘటాల విచాబలు E_1, E_2 లను పోల్చుడానికి పాటన్నియామీటరు వలయాన్ని ఉపయోగించారు. E_1, E_2 లకు వరసగా $30\text{ cm}, 45\text{ cm}$ పాడవల దగ్గర సంతులన బిందువు వచ్చింది. $E_2=3.0\text{ V}$ అయితే, E_1 యొక్క విచాబ ఎంత?

6. $500\text{ }\Omega$ నిరోధం గుండా ప్రవహించిన విద్యుత్ 0.30 A . నిరోధం లో నష్టపోయిన సామర్థ్యం ఎంత ?

7. మీ దగ్గర రెండు విద్యుత్ బల్బులు ఉన్నాయి. వాటి మీద అచ్చు వేసిన అంశాలు (బల్బు రేటింగ్) $40\text{ W}, 220\text{ V}$ మరియు $100\text{ W}, 220\text{ V}, 220\text{ V}$ మొయస్సు కు వీటిని కలిపితే, ప్రతి బల్బు గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ను, నిరోధాన్ని కనుక్కొండి.

మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు

- వాహకం లో విద్యుత్ క్షైతిం ఉన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రోనిక్ విద్యుత్ క్షైతానికి వ్యతిరేక దిశలో సగటు వేగం తో కదులుతాయి. ఈ సగటు వేగాన్నే డ్రిఫ్ట్ వేగం అంటారు.
- ఒక వాహకం యొక్క ఏ మధ్యచ్ఛేదం గుండా అయినా జరిగే విద్యుత్ ఆవేశ ప్రవాహ రేటుగా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిర్వచిస్తారు. విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రమాణం ఆంపియర్. దీనిని A తో సూచిస్తాం.

- ఉప్పొగ్రత, పీడనం వంటి భౌతిక పరిస్థితులు మారకుండా స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, ఒక వాహకం లోని విద్యుత్ ప్రవాహం దాని చివరల మధ్య అనువర్తింపజేసిన పొటెన్షియల్ తేడా కి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అని ఓమ్ నియమం చెబుతుంది.
- $\frac{V}{I}$ నిప్పుత్తిని నిరోధం అంటారు. దీని గుర్తు R. నిరోధంకు ప్రమాణం ఓమ్ (దీని గుర్తు \Omega)
- ఒక పదార్థం యొక్క నిరోధకత (విశిష్ట నిరోధం) ఆ పదార్థంతో తయారైన ఒక మీటరు పొడవు మరియు ఒక చదరపు మీటరు అడ్డుకోత షైశాల్యం కలిగిన వాహక నిరోధానికి సంభ్యాత్మకంగా సమానం.
- నిరోధాల ట్రేచీ సంధానంలో, తుల్య నిరోధం, సంధానంలోని నిరోధాల మొత్తానికి సమానం.
- నిరోధాల సమాంతర సంధానంలో, వేరు వేరు నిరోధాల విలోమాల మొత్తం, వాటి తుల్య నిరోధం విలోమానికి సమానం.
- సంక్లిష్ట విద్యుత్ వలయాలను అద్యయనం చేయడానికి కిర్మాఫ్ నియమాలు ఉపయోగపడతాయి. కిర్మాఫ్ మొదటి నియమం, ఒక సంధిలోకి ప్రవాహించే విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తం, ఆ సంధి నుంచి బయటకు పోయే ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానం అని చెబుతుంది. కిర్మాఫ్ రెండవ నియమం : సంవృత వలయంలో పొటెన్షియల్ తేడాల బీజీయ మొత్తం శూన్యం.
- తెలియని నిరోధం(S)ను తెలిసిన (P, Q, R) నిరోధాలతో పోలుస్తా, ఖచ్చితంగా కొలవడానికి, వీటస్టన్ బ్రిఫ్స్ ని వాడతాం.


$$\text{వీటస్టన్ బ్రిఫ్స్ సంతులన నియమం } \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

- వివృత (తెరచిన) వలయంలో ఘుటం డ్రువాల మధ్య ఉండే పొటెన్షియల్ తేడా విలువ, ఘుటం విచాబకి సమానంగా ఉంటుంది.
- విద్యుత్ ప్రవాహం దేనినీ ఏ మాత్రం తీసుకోకుండా, వోల్టేజిలను కొలవడానికి వాడే పరికరం పొటెన్షియామీటరు కాబట్టి దీనిని ఒక జనకం యొక్క విచాబను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు.
- వాహకంలోని ఎలక్ట్రోనిక్ డ్రిఫ్ట్ వేగం $v_d = -\frac{eE}{m}\tau$
- జోల్ ఉప్పం ద్వారా విద్యుత్ వలయంలో, వినియోగించిన సామర్థ్యం $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$


మరీంపు అభ్యాసం

1. బాహ్య విద్యుత్ క్లైట్‌మాన్ అనువర్తించినపుడు ఒక లోహ వాహకంలోని స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రానుల డ్రిఫ్ట్‌ను గురించి వివరించండి. డ్రిఫ్ట్ వేగానికి సమీకరణం రాబట్టండి.
2. విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని నిర్వచించి, ఓమ్ నియమంను వివరించండి.
3. వాహకం నిరోధకతను నిర్వచించండి. పదార్థం యొక్క నిరోధకతపై, దాని పొడవు మరియు అడ్డుకోత వైశాల్యంపై తీగ యొక్క నిరోధం ఏ విధంగా ఆధారపడుతుంది.
4. విద్యుత్ వాహకత్వాన్ని నిర్వచించండి. దాని ప్రమాణాలు రాయండి. వాహకంలోని స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రానుల గాఢత మీద విద్యుత్ వాహకత్వం ఏ విధంగా ఆధారపడుతుందో వివరించండి.
5. ఓమిక్, నాన్ ఓమిక్ నిరోధకాల మధ్య తేడాలను వివరించండి. నాన్ ఓమిక్ నిరోధకాలకు ఉదాహరణలు ఇష్టండి.
6. పదార్థ నిరోధకతపై ఉప్పోస్తోస్తో ప్రభావంను తెలుపండి. ఉప్పోస్తో ప్రభావం పెరిగితే ఒక లోహం యొక్క విద్యుత్ వాహకత్వం ఎందువల్ల తగ్గుతుంది.
7. ఎడమ నుంచి కుడి వైపు ఒక నిరోధం పై గల కలర్లు రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ మరియు గోల్డ్ (బంగారు). కలర్ కోడ్ ప్రకారం నిరోధం విలువ ఎంత?
8. R_1, R_2, R_3 మూడు నిరోధాలను ఎ) క్రెస్టిలోను బి) సమాంతరంగాను కలిపితే, ఘలిత లేదా తుల్య నిరోధానికి సమాసములు రాబట్టండి.
9. ఘటం ధ్రువాల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడాకు, విచాబకు(e.m.f) మధ్యగల భేదం ఏమిటి. వాటి మధ్య సంబంధాన్ని రాబట్టండి.
10. కిర్రాష్ట్ నియమాలు రాసి వివరించండి.
11. నిరోధాలను కొలవడానికి, వీటస్టన్ ట్రిడ్జి పద్ధతి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వివరించండి.
12. పొటెన్షియామీటరు గురించి వివరించండి.
13. పొటెన్షియామీటరును ఉపయోగించి తెలియని పొటెన్షియల్ తేడాను మీరు ఏ విధంగా కొలుస్తారు.
14. పొటెన్షియామీటరును ఉపయోగించి రెండు ఘటాల విచాబలను (e.m.f) పోల్చే ప్రయోగాన్ని వర్ణించండి.
15. పొటెన్షియామీటరును ఉపయోగించి ఒక ఘటం అంతర్లోధాన్ని ఎట్లా కనుక్కుంటారో వివరించండి. ఘటం అంతర్లోధానికి కారణమయిన కారకాలు ఏమిటి?

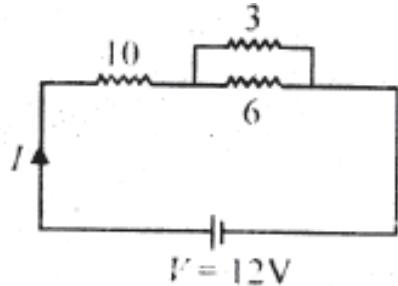
16. 1 m పొడవు, 0.1mm వ్యాసార్థం గల తీగ నిరోధం 100Ω . పదార్థం నిరోధకతను లెక్కించండి.
17. 4m పొడవు, 1mm^2 మర్యాద్యచేద వైశాల్యం కలిగిన తీగలో 2A విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందని అనుకుందాం. పదార్థం ప్రతి ఘన మీటరుకు గల స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రోన్స్ 10^{29} . ఒక ఎలక్ట్రోన్ ఈ తీగ ఒక చివర నుంచి రెండవ చివరకు ప్రయాణించడానికి పట్టే సగటు కాలాన్ని లెక్కించండి.
18. మీ దగ్గర మూడు నిరోధాలు ఉన్నాయనుకోండి. ప్రతి నిరోధం విలువ 30Ω . ఈ నిరోధాలన్నింటిని కలపితే వచ్చే వేరు వేరు నిరోధాల విలువలన్నింటిని తెలుపండి.
19. విచాబ 6.0V , అంతర్లోధం 1Ω కలిగిన ఒక ఘుటాన్ని బాహ్య నిరోధానికి కలిపినపుడు, ఘుటం త్రువాల మర్యాడాన్ని తేడా 5.8V కు పడిపోయింది. బాహ్య నిరోధకం యొక్క నిరోధంను కనుకోండి.
20. పటంలో చూపిన వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ I ను, ఫలిత నిరోధం R ను కనుకోండి.



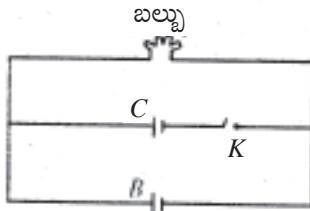21. బల్బు, కెపాసిటర్, బ్యాటరీ గల ఈ కింది విద్యుత్ వలయంను గమనించండి. బల్బును సేరుగా బ్యాటరీకి కలిపినపుడు, అది వెలుగుతుంది. ఈ వలయంలో స్థిరచ్చను మూసిన, బల్బుకు ఏమవుతుంది.



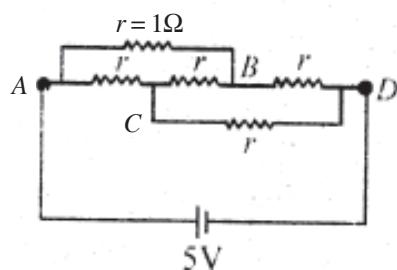22. ఈ కింది వీటస్టన్ బ్రిడ్జెట్ సంతులనం అయ్యింది.
- వలయంలో ఫలిత నిరోధం విలువ R ను కనుకోండి.
 - AB, DC భూజాలలో విద్యుత్ ప్రవాహంను కనుకోండి.



పారంలోని ప్రశ్నలకు జవాబులు

17.1.

1. a) తీగ నిరోధం రెట్టింపయితే, విద్యుత్ ప్రవాహం సగానికి తగ్గుతుంది.
b) నిరోధం సగమయితే, విద్యుత్ ప్రవాహం రెట్టింపవుతుంది.
2. నిరోధకత అనేది పదార్థానికి సంబంధించిన ఒక విశిష్ట ధర్మం. పొడవు, అడ్డకోత వైశాల్యం మారిన, నిరోధకత మారదు.

$$\rho = 2 \times 10^{-8} \Omega - \text{m}$$

$$3. R = \frac{V}{I} = \frac{8}{0.15} = \frac{800}{15} = 53.3 \Omega$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{\rho l}{A} \Rightarrow \frac{800}{15} = \rho \frac{3}{2 \times 10^{-4}} \\ \Rightarrow \rho &= \frac{800 \times 2 \times 10^{-4}}{15 \times 3} \\ &= 35.5 \times 10^{-4} \Omega - \text{m} \end{aligned}$$

4. కాదు. లోహ వాహకాలు మాత్రమే కొంత అవధి వరకు ఓమ్ నియమాన్ని పాటిస్తాయి. అర్థవాహకాలు, విద్యుత్ విశ్లేష్యకాలు ఓమ్ నియమాన్ని పాటించవు.

$$\begin{aligned} 5. I &= \frac{q}{\tau} = \frac{n|e|}{t} = \frac{5 \times 10^{17} \times 1.6 \times 10^{-19}}{1} \text{ A} \\ &= 0.8 \times 10^{-3} \text{ A} \\ &= 0.8 \text{ mA} \end{aligned}$$

ఎలక్ట్రానుల ప్రవాహ దిశకు, వ్యతిరేక దిశలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంటుంది, అంటే కుడి నుంచి ఎడమ వైపుకు ఉంటుంది.

17.2.

1. సమాంతరంగా ఉంటాయి. అవి పనిచేయడానికి వేరు వేరు విద్యుత్తులను తీసుకుంటాయి. వాటిని పని చేయించడానికి, వేరు వేరు స్విచ్‌లను వాడతాం.
2. వోల్టేజి స్టాబిలైజర్‌ను (voltage stabilizer) ఉపయోగిస్తాం.

$$\begin{aligned}
 3. \quad R &= R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_4 \\
 &= 2 + \frac{10}{3} + 7 \\
 &= 12.3 \Omega
 \end{aligned}$$

17.3

1. ABCDA వలయంకు కిర్ణాఫ్ రెండవ నియమంను అనువర్తించినపుడు

$$\begin{aligned}
 2I_1 + 4I_1 + 3I_3 &= 24 \\
 6I_1 + 3I_3 &= 24 \\
 \Rightarrow 2I_1 + I_3 &= 8 \quad \dots(1)
 \end{aligned}$$

DCBFD వలయంకు అదే విధంగా మనం రాయవచ్చు

$$\begin{aligned}
 -3I_3 + 6I_2 &= 12 \\
 \Rightarrow 2I_2 - I_3 &= 4 \quad \dots(2)
 \end{aligned}$$

D సంధి వద్ద, కిర్ణాఫ్ మొదటి నియమం ను అనువర్తించినపుడు

$$\begin{aligned}
 I_2 + I_3 &= I_1 \\
 (1) \text{ లో } \text{ప్రతిక్షేపించినపుడు}
 \end{aligned}$$

$$2I_2 + 3I_3 = 8$$

$$2I_2 - I_3 = 4$$

$$4I_3 = 4$$

$$I_3 = 1A$$

(2) లో ప్రతిక్షేపించినపుడు

$$2I_2 = 5 \Rightarrow I_2 = 2.5A$$

$$2. \quad \frac{P}{Q} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ మరియు } \frac{R}{S} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

\therefore బ్రిడ్జీ సంతులనం అయినది.

$$V_B = V_D \text{ మరియు } I_2 = 0$$

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} A$$

మరియు

$$I - I_1 = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} A$$

17.4.

$$1. \quad V = E - Ir$$

I పెరిగేతే, V తగ్గుతుంది

$$2. \quad R_{20} = R_0(1 + 20\alpha)$$

$$R_{40} = R_0(1 + 40\alpha)$$

$$\frac{R_{40}}{R_{20}} = \frac{1 + 40\alpha}{1 + 20\alpha}$$

$$\frac{1 + 40\alpha}{1 + 20\alpha} = \frac{30.16}{30} = 1 + \frac{0.16}{30}$$

$$1 + \frac{20\alpha}{1 + 20\alpha} = 1 + \frac{0.16}{30}$$

$$\frac{20\alpha}{1 + 20\alpha} = \frac{0.16}{30}$$

$$600\alpha = 0.16 + 3.2\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{0.16}{600} = 2.67 \times 10^{-4} K^{-1}$$

$$3. \quad I = \frac{V}{R} = \frac{3}{4.5} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3} A$$

$$V = \sum -Ir$$

$$\Rightarrow 3 = 5 - \frac{2}{3}r$$

$$\therefore r = \frac{2 \times 3}{3} = 3 \Omega$$

$$4. \frac{E_2}{E_1} = \frac{I_2}{I_1} \Rightarrow \frac{1.02}{E_1} = \frac{30}{45}$$

$$\Rightarrow E_1 = 0.51 \times \frac{3}{2} = 1.53 \text{ V}$$

$$5. \frac{E_2}{E_1} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{E_1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$E_1 = 2 \text{ V}$$

$$6. P = IV$$

$$= 3 \times 0.3 \times 500$$

$$= 45 \text{ WaH}$$

$$7. I = \frac{P}{V} \Rightarrow I_1 = \frac{40}{220} = \frac{2}{11} \text{ A}$$

మరియు $I_2 = \frac{100}{220} = \frac{5}{11} \text{ A}$

$$R = \frac{V^2}{P} \Rightarrow I_1 = \frac{40}{220} = \frac{2}{11} \text{ A} \quad \frac{V^2}{P} \Rightarrow R_1 = \frac{220 \times 220}{40} = 1210 \Omega$$

$$R_2 = \frac{220 \times 220}{100} = 484 \Omega$$

మరింత అభ్యాసంలోని లెక్షలకు జవాబులు

16. $3.14 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$
17. 32 ms
18. (i) అన్ని నిరోధాలు శ్రేణిలో ఉన్నపడు తుల్య నిరోధం 90Ω
(ii) అన్ని నిరోధాలు సమాంతరంగా ఉన్నపడు తుల్య నిరోధం 10Ω
(iii) సమాంతరంగా ఉన్న రెండు నిరోధాలకు ఒక నిరోధం శ్రేణిలో ఉన్నపడు తుల్య నిరోధం 45Ω
(iv) శ్రేణిలో ఉన్న రెండు నిరోధాలకు, ఒక నిరోధం సమాంతరంగా ఉన్నపడు తుల్య నిరోధం 20Ω
19. 29Ω
20. $I = 1 \text{ A}, R = 12 \Omega$
21. (a) $R = r = 1 \Omega$ (b) $I = 2.5 \text{ A}$